

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ЮНЫЙ ТЕХНИК»

Сокол Л. С.



КАК
РАБОТАЕТ ВЫПУСК 1
РАДИОПРИЕМНИК

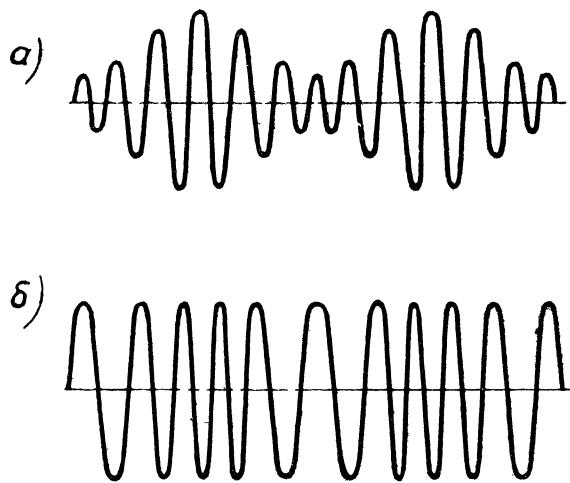


РИС. 1. МОДУЛИРОВАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

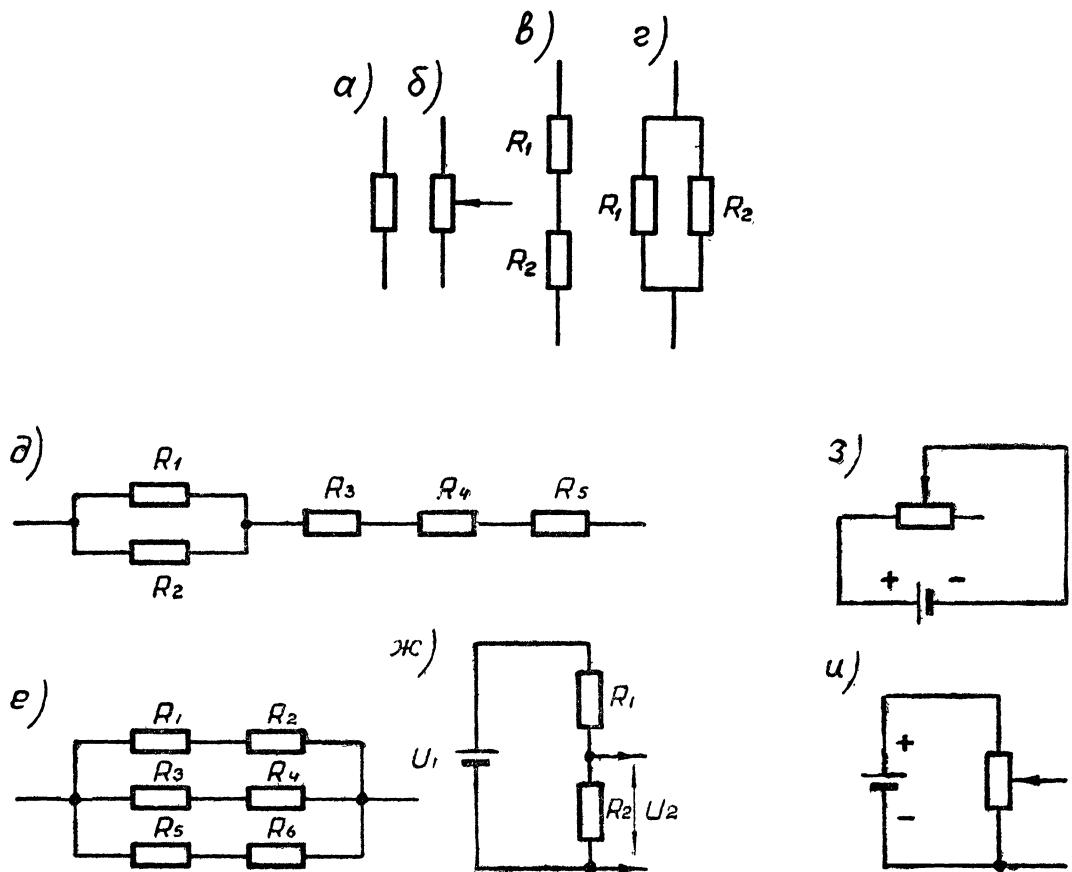


РИС. 2. РЕЗИСТОРЫ

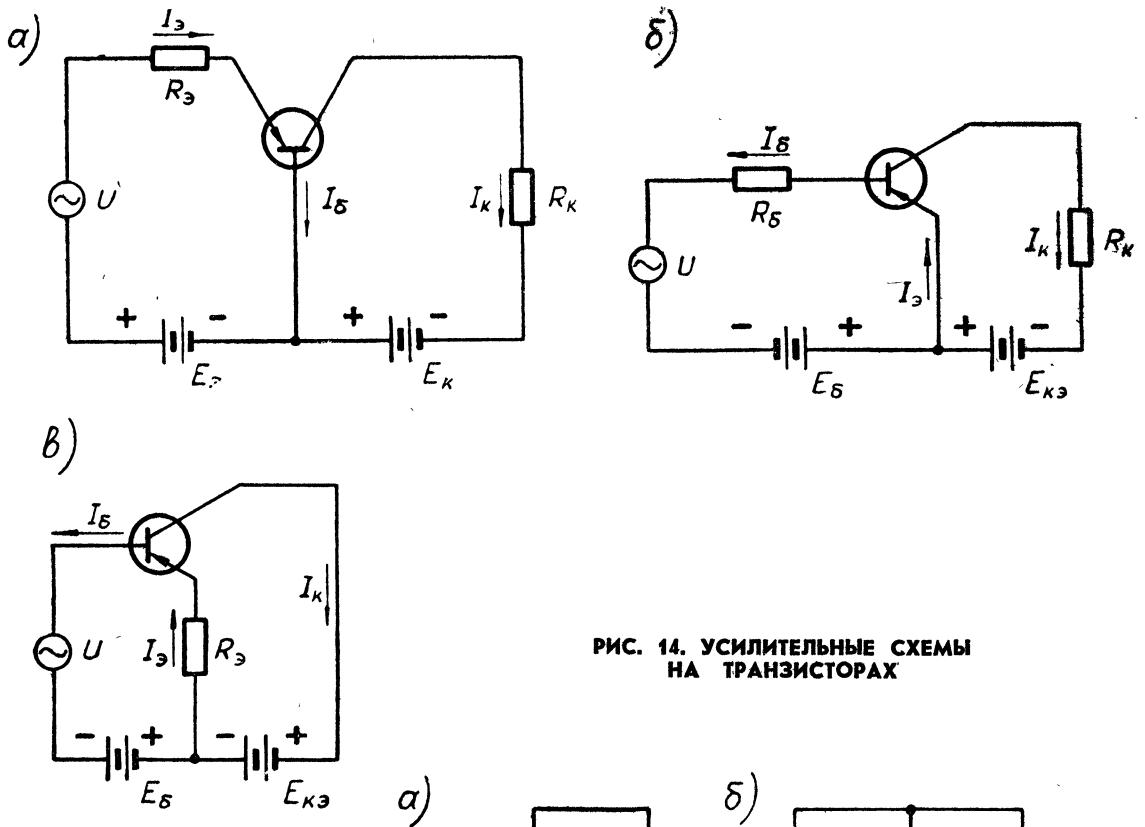


РИС. 14. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ НА ТРАНЗИСТОРАХ

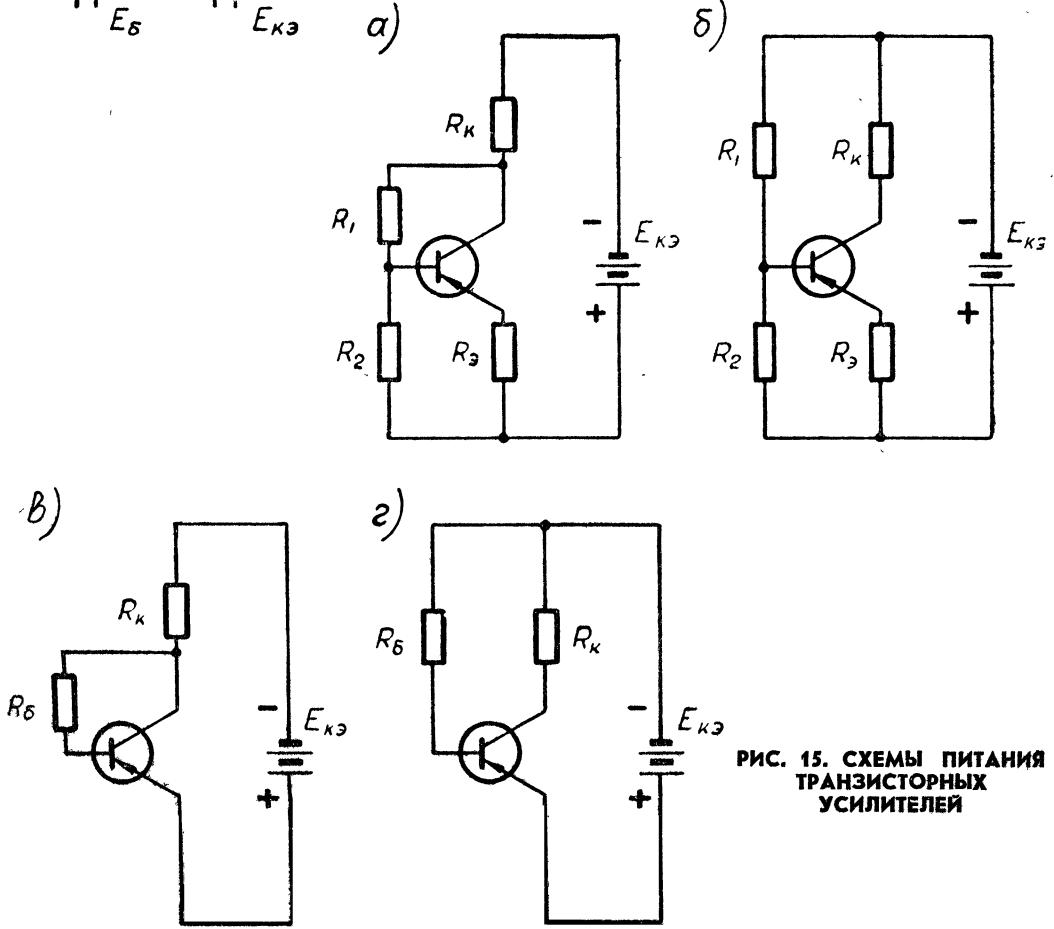


РИС. 15. СХЕМЫ ПИТАНИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

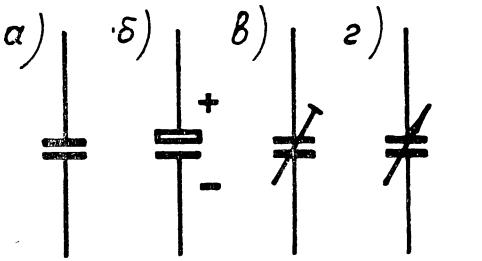


РИС. 3. КОНДЕНСАТОРЫ

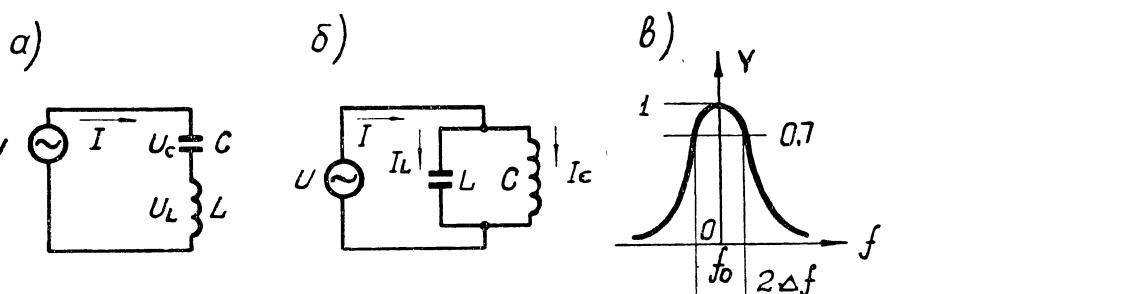


РИС. 5. ОДНОЧНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ КОНТУРЫ

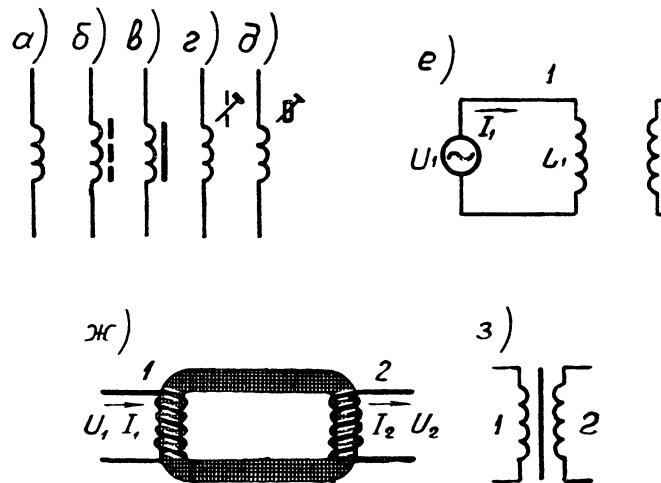


РИС. 4. КАТУШКИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

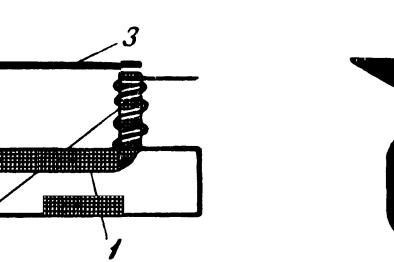


РИС. 7. ТЕЛЕФОН

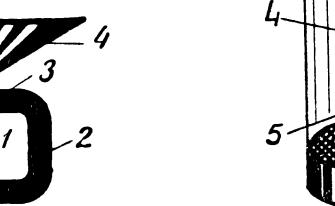


РИС. 8. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

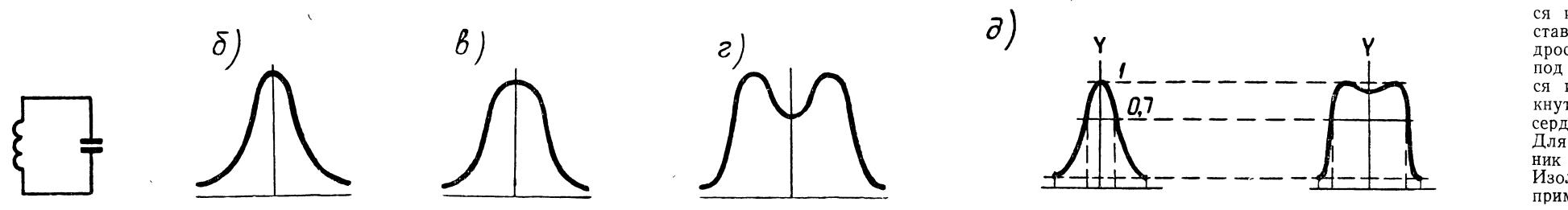


РИС. 6. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР

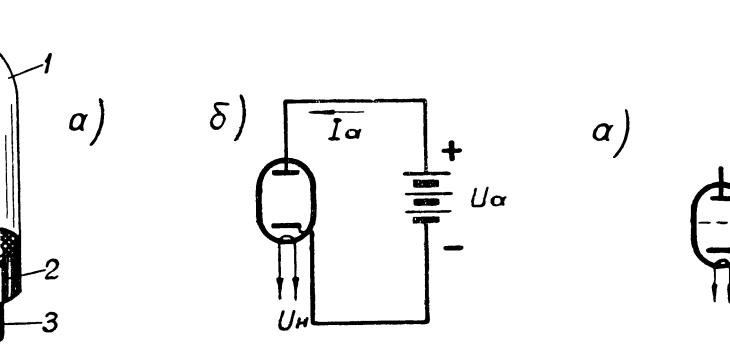


РИС. 9. ЛАМПОВЫЙ ДИОД

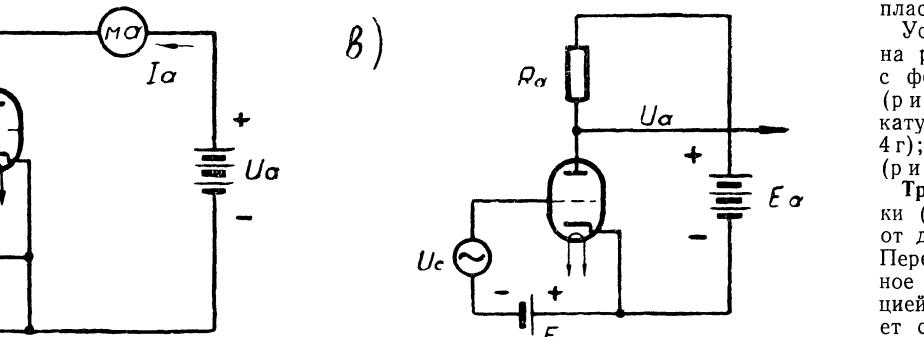


РИС. 10. ТРИОД

РАДИОВЕЩАНИЕ И РАДИОПРИЕМНИК

Антенна радиостанции излучает радиоволны, которые распространяются от нее во все стороны. По мере удаления от передающей антены радиоволны ослабляются (затухают). Используемые для радиовещания радиоволны разбиты на 4 диапазона. Длинные волны (ДВ): 150—415 км или 2000—722 м; средние волны (СВ): 520 км; 1,6 Мгц или 575—187 м; короткие волны (КВ): 6—30 Мгц, или 50—10 м; ультракороткие волны (УКВ): 30—300 Мгц, или 10—1 м. Диапазоны КВ и УКВ разбиты на несколько поддиапазонов.

То, что мы слышим, когда работает приемник,—речь, музыка — это не радиоволны, а звуковые колебания. Известно, что человеческое ухо способно воспринимать как звук колебания с частотами от 16 до 20 000 гц. Частоты радиоволн измеряются килогерцами (тысяча герц) и мегагерцами (миллион герц). Самая большая звуковая частота (20 000 гц) меньше частоты самой длиной из используемых радиоволн (150 км) в 7,5 раза. Для того чтобы радиоволны несли в себе сигналы звуковых частот, необходимо во время передачи воздействовать на радиоволну звуковыми колебаниями. Этот процесс называется модуляцией. Модулировать радиоволну — задача передающей радиостанции.

Задача приемника заключается в том, чтобы принять эту радиоволну (часто очень ослабленную) и выделить из нее звуковые сигналы.

В радиовещании используются два вида модуляции: амплитудная и частотная. При амплитудной модуляции изменяется амплитуда колебаний радиоволны по закону звуковых колебаний (рис. 1 а), при частотной модуляции изменяется частота радиоволны (рис. 1 б). Амплитудная модуляция применяется в диапазонах ДВ, СВ и КВ, а частотная — в диапазоне УКВ. Частоты звуковых колебаний называют низкими, а частоты радиоволн — высокими.

В эфире одновременно действует большое количество радиостанций. Каждой из них отведена определенная частота или несколько частот. По международному соглашению соседние частоты радиостанций должны отличаться не менее, чем на 10 кгц, в диапазонах ДВ, СВ и КВ. В диапазоне УКВ разность соседних частот должна составлять не менее 250 кгц. Приемник должен одновременно принимать передачу, ведущуюся только на одной частоте, и не принимать передач на других частотах.

Для успешного выполнения своей роли приемник должен обладать рядом свойств.

Чувствительность. Это способность приемника воспринимать слабые радиосигналы при нормальной громкости звучания. Она равна величине напряжения, развиваемого в антенне приемника, и измеряется в микровольтах (мкв) — миллионах долей вольта. Иногда чувствительность называют величину напряженности поля радиоволны в месте приема. Напряженность поля численно равна напряжению, которое получается в антенне с действующей высотой в 1 м и измеряется в мкв/м. Частота приемника выражается в более «грубых» единицах — милливольтах (1 мв = 0,001 в).

Избирательность показывает, во сколько раз громче приемник воспроизводит передачи нужной станции, чем станицы, работающей на соседней частоте.

действие помех слабее, и чувствительность приемника можно повысить до 5 мкв. Возможность расширения полосы звуковых частот в УКВ диапазоне вызвано тем, что этот диапазон более свободен, чем остальные.

На радиолюбительские приемники ГОСТ не распространяется, и схемы приемников могут быть разнообразными. Но каждый радиолюбитель должен четко представлять, какими схемными решениями обеспечивается тот или иной параметр: чувствительность, избирательность, выходная мощность. Для этого придется познакомиться с работой различных радиотехнических схем на лампах и транзисторах, о которых мы расскажем в двух брошюрах. Но сначала поговорим о деталях и основных элементах любых радиосхем.

РАДИОДЕТАЛИ

Резистор — деталь, в которой сосредоточено все сопротивление определенного участка цепи. Условные обозначения резисторов на схемах и примеры их соединения приведены на рис. 2. Промышленность выпускает резисторы проволочные и непроволочные, постоянные (рис. 2 а) и переменные (рис. 2 б). Сопротивления резисторов могут быть от нескольких ом до десятков мегом (мегом — миллион ом). Каждый резистор рассчитан на определенную мощность рассеяния, то есть предельную электрическую мощность (расход электроэнергии в единице времени), которую он может превращать в тепло и не перегореть при этом. Резисторы рассчитываются на номинальные мощности рассеяния 0,125 ватта (вт); 0,25 вт; 0,5 вт; 1 вт; 2 вт и т. д. Мощность, рассеиваемая резисторами в данной схеме, подсчитывается по формуле:

$$P = IU,$$

где:

P — мощность в ваттах (вт);

I — ток через резистор в амперах (а);

U — напряжение на резисторе в вольтах (в).

Эта мощность должна быть всегда меньше номинальной мощности рассеяния резистора. В схемах резисторы могут воспроизводить, составляя 50 мкв, избирательность в 1000 раз, обеспечивает мощность звучания более 4—5 вт и воспроизводит полосу звуковых частот от 60 до 6000 гц при работе в ДВ, СВ и КВ диапазонах. При работе в УКВ диапазоне его чувствительность достигает 5 мкв, а полоса воспроизведения звуковых частот расширяется до 60—15000 гц. Приемник четвертого класса обычно работает в диапазонах ДВ и СВ. Его избирательность составляет 50—80 раз, а полоса воспроизведения звуковых частот 100—3000 гц.

Переносные приемники выпускаются только с I по IV класс. Их выходная мощность значительно ниже (0,1—0,2 вт), а нижняя звуковая частота, которую они могут воспроизводить, составляет 150 гц у приемника IV класса и 400 гц — у приемника IV класса. Качество приемников I, II и III классов изменяется соответственно с понижением класса.

Сопротивление участка цепи с последовательным соединением резисторов равно сумме сопротивлений всех резисторов. При последовательном соединении резисторов напряжение на всем участке цепи равно сумме напряжений конденсатора указываются его емкость и рабочее напряжение. Переносные конденсаторы предназначены для изменения емкости в больших пределах (например, 17—500 пФ), а подстроенные — для изменения емкости в небольших пределах (например, 5—30 пФ). В схемах могут встретиться участки с последовательным и параллель-

ным соединением конденсаторов. Емкость параллельного соединения конденсаторов подсчитывается аналогично сопротивлению последовательного соединения резисторов, т. е. равна сумме емкостей соединенных конденсаторов. Емкость последовательного соединения конденсаторов подсчитывается аналогично сопротивлению параллельного соединения резисторов, только вместо R нужно писать C. Емкость такого соединения меньше емкости любого из соединенных конденсаторов.

Катушка — это деталь, в которой сосредоточена индуктивность участка цепи. В приемниках используются катушки с сердечниками и без них, на каркасах и без каркасов.

Для постоянного тока катушка представляет некоторое сопротивление, которое зависит от материала, длины и диаметра провода, из которого она намотана. При прохождении через катушку переменного тока вокруг нее образуется переменное магнитное поле, которое наводит на катушке напряжение, препятствующее изменению тока. Это явление называется самоиндукцией. Величина, характеризующая эти свойства катушки, называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью. Индуктивность катушки измеряется в генри (гн). Чаще применяются более мелкие единицы: миллигенри (мгн) — тысячная доля генри; микрогенри (мкгн) — миллиона доли генри. 1 гн = 1000 мгн; 1 мгн = 1000 мкгн.

Если катушка включена в цепь с источником постоянного напряжения, то это равноточечно разрыв этой цепи, так как напряжение батареи делится между резисторами R₁ и R₂ и на резисторе R₂ образуется напряжение U₂. Обозначение переменных резисторов приведены на рис. 2. Стрелка обозначает подвижной контакт резистора, связанный с ручкой. На рис. 2 а резистор включен реостатом, а на рис. 2 б — потенциометром. Включение на рис. 2 б подобно схеме рис. 2 ж, только напряжение U₂ здесь может меняться плавно при повороте ручки резистора.

Если конденсатор включен в цепь с источником постоянного напряжения, то это равноточечно разрыв этой цепи, так как напряжение батареи делится между конденсатором и резистором, через который проходит переменный ток. Конденсатор проходит через конденсатор, который вызван несовершенством диэлектрика. Для этого придется познакомиться с работой различных радиотехнических схем на лампах и транзисторах, о которых мы расскажем в двух брошюрах. Но сначала поговорим о деталях и основных элементах любых радиосхем.

$$\frac{w_2}{w_1} = n.$$

Токи I₁ и I₂ и напряжения U₁ и U₂ очень просто связаны через коэффициент трансформации:

$$I_2 = nI_1; \quad U_2 = nU_1.$$

Если U₂ больше, чем U₁, т. е. если n больше единицы, то трансформатор называют повышающим. Если же U₂ меньше, чем U₁, т. е. если n меньше единицы, то трансформатор называют понижающим. Сердечник трансформатора, как и у дросселя, набирается из листов или изготавливается из феррита или магнитодиэлектрика. Схематическое обозначение трансформатора со стальным сердечником приведено на рис. 4 а. Устройство, изображенное на рис. 4 б, тоже называется трансформатором, но только трансформатором без сердечника, или воздушным трансформатором.

С увеличением частоты реактивное сопротивление катушки возрастает, а с уменьшением частоты убывает. При постоянном токе (f = 0) реактивное сопротивление катушки равно нулю. Активное сопротивление большинства катушек составляет настолько значительную величину, что им не всегда можно пренебречь. Тогда катушку считают участком цепи, составленным из последовательно соединенных активных сопротивлений r и реактивного сопротивления X_L.

Хорошо, если в катушку вложить кусок мягкого железа, магнитное поле катушки сосредоточится внутри него, и индуктивность возрастет в несколько раз. Кусок железа называется сердечником. Материалы, подобные железу по магнитным свойствам, называются ферромагнитными. Различают магнитно-твердые и магнитно-мягкие материалы. Магнитно-твердые, будучи однажды намагниченны, сохраняют намагниченность. Магнитно-мягкие сопротивление убывает, а индуктивное сопротивление X_L — увеличивается. При некоторой частоте f₀ они окажутся равными по величине. Здесь вам придется поверить, что в такой схеме напряжение на конденсаторе U₁ и на катушке U₂ пропорциональны напряжению на конденсаторе U₁.

На рис. 5 изображены две схемы, содержащие индуктивность L и емкость C. Посмотрим, как поведет себя схема на рис. 5 а при изменении частоты f переменного напряжения U. Предположим сначала, что f = 0, т. е. к цепи приложено постоянное напряжение. Т. к. конденсатор постоянного тока не пропускает, ток J' равен нулю. Это значит, что сопротивление цепи LC очень велико. Начнем постепенно увеличивать частоту f. С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться.

С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться. При некоторой частоте f₀ они окажутся равными по величине. Здесь вам придется поверить, что в такой схеме напряжение на конденсаторе U₁ и на катушке U₂ пропорциональны напряжению на конденсаторе U₁.

На рис. 5 б изображены две схемы, содержащие индуктивность L и емкость C. Посмотрим, как поведет себя схема на рис. 5 б при изменении частоты f переменного напряжения U. Предположим сначала, что f = 0, т. е. к цепи приложено постоянное напряжение. Т. к. конденсатор постоянного тока не пропускает, ток J' равен нулю. Это значит, что сопротивление цепи LC очень велико. Начнем постепенно увеличивать частоту f. С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться.

С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться. При некоторой частоте f₀ они окажутся равными по величине. Здесь вам придется поверить, что в такой схеме напряжение на конденсаторе U₁ и на катушке U₂ пропорциональны напряжению на конденсаторе U₁.

На рис. 6 изображены две схемы, содержащие индуктивность L и емкость C. Посмотрим, как поведет себя схема на рис. 6 а при изменении частоты f переменного напряжения U. Предположим сначала, что f = 0, т. е. к цепи приложено постоянное напряжение. Т. к. конденсатор постоянного тока не пропускает, ток J' равен нулю. Это значит, что сопротивление цепи LC очень велико. Начнем постепенно увеличивать частоту f. С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться.

С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться. При некоторой частоте f₀ они окажутся равными по величине. Здесь вам придется поверить, что в такой схеме напряжение на конденсаторе U₁ и на катушке U₂ пропорциональны напряжению на конденсаторе U₁.

На рис. 6 б изображены две схемы, содержащие индуктивность L и емкость C. Посмотрим, как поведет себя схема на рис. 6 б при изменении частоты f переменного напряжения U. Предположим сначала, что f = 0, т. е. к цепи приложено постоянное напряжение. Т. к. конденсатор постоянного тока не пропускает, ток J' равен нулю. Это значит, что сопротивление цепи LC очень велико. Начнем постепенно увеличивать частоту f. С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться.

С увеличением частоты емкостное сопротивление X_C будет уменьшаться, а индуктивное сопротивление X_L — увеличиваться. При некоторой частоте f₀ они окажутся равными по величине. Здесь вам придется поверить, что в такой схеме напряжение на конденсаторе U₁ и на катушке U₂ пропорциональны напряжению на конденсаторе U₁.

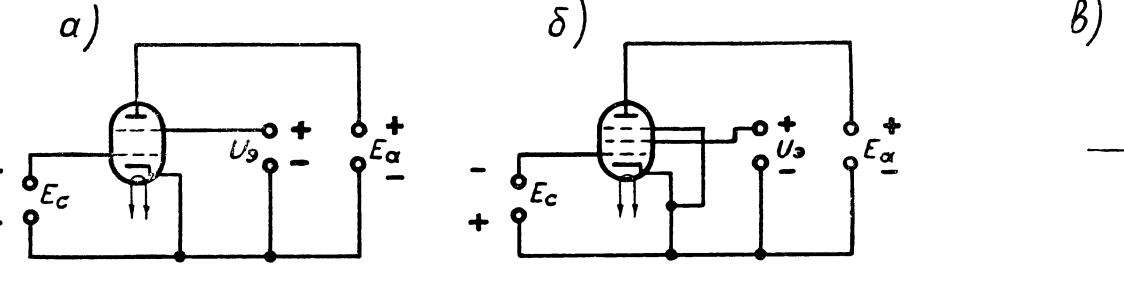


РИС. 11. ТЕТРОД И ПЕНТОД

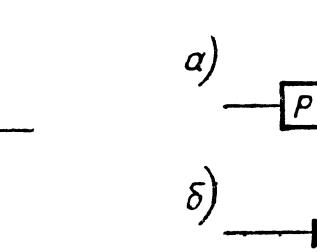


РИС. 12. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД

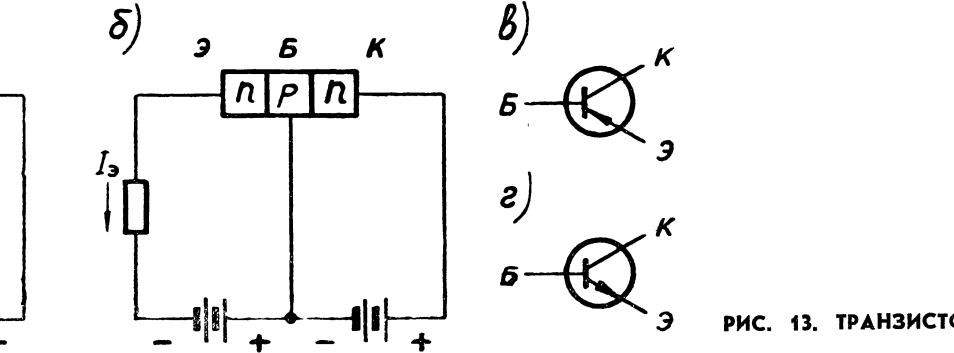


РИС. 13. ТРАНЗИСТОРЫ

ток I . Но мы не учли, что последовательно с катушкой включено ее активное сопротивление r , которое не меняется с частотой. Значит, ток в цепи определяется этим сопротивлением и напряжением источника U .

$$I = \frac{U}{r + R}$$

При дальнейшем увеличении частоты равенство X_L и X_C нарушится, X_L будет увеличиваться, а X_C — уменьшаться. При этом ток I будет уменьшаться, стремясь к нулю при дальнейшем увеличении частоты. Явление, которое наблюдается в схеме на частоте f_0 , называется резонансом напряжений, частота f_0 — резонансной частотой, а цепь L, C (рис. 5 а) — последовательным резонансным (или колебательным) контуром. На резонансной частоте сопротивление такого контура активно и равно r — сопротивлению потерь. Ток I при резонансе максимален. С удалением частоты от f_0 в сторону увеличения или уменьшения ток I уменьшается, а сопротивление контура возрастает.

Тот же эксперимент можно проделать со схемой на рис. 5 б. X_L и X_C с изменением частоты меняются также, как и прежде. Так же на частоте f_0 наступит равенство X_L и X_C . Но в этой схеме противоположны по знаку токи I_L и I_C . При равенстве сопротивлений X_L и X_C катодные токи должны быть равны по величине. Выходит, что общий ток I равен нулю. Если бы не было активного сопротивления катушки r и тока утечки конденсатора, так и было бы. На самом же деле такой схеме на частоте f_0 ток I имеет наименьшую величину и увеличивается с удалением частоты f от f_0 в сторону увеличения или уменьшения. Явление, наблюдаемое в этой схеме на частоте f_0 , называется резонансом токов, а цепь L, C — параллельным резонансным (или колебательным) контуром. Частотные свойства обоих контуров графически изображаются резонансной кривой (рис. 5 в). По горизонтальной оси (ось абсцисс) откладываются значения частоты, по вертикальной оси — значения величины Y . Эта величина соответствует току в последовательном контуре и напряжению на параллельном контуре. Наибольшее значение величины Y равно 1. Расстояние по частоте между частотами, соответствующими $Y=0,7$ (т. е. уменьшению Y на 30% от резонансного значения), называется полосой пропускания контура $2\Delta f$. Из резонансной кривой видно, что резонансный контур обладает избирательными свойствами, т. е. способностью пропускать некоторую полосу частот и не пропускать остальные частоты. Число, показывающее, во сколько раз резонансная частота больше, чем полоса пропускания, называется добротностью контура Q :

$$Q = \frac{f_0}{2\Delta f}$$

Добротность зависит от величины активного сопротивления потерь, которое всегда присутствует в контуре, и равна отношению реактивного емкостного или индуктивного сопротивления на резонансной частоте к сопротивлению потерь r .

$$Q = \frac{X_L}{r} = \frac{X_C}{r}$$

Резонансная частота f_0 , на которую настроен контур, зависит от величин L и C , из которых этот контур составлен. Она подсчитывается по формуле:

$$f_0 = \frac{1}{6,28 \sqrt{L \cdot C}}, \text{ где:}$$

f_0 — резонансная частота в герцах (гц);
 L — индуктивность в генре (Гн);
 C — емкость в фардах (Ф).

Настроить контур на определенную резонансную частоту можно при помощи огромного количества пар значений L и C . Это значит, что можно сделать очень много разных контуров с одинаковой частотой f_0 . Но при этом у них будут отличаться величины добротности Q и полосы пропускания $2\Delta f$.

На резонансной частоте последовательный контур представляет собой малое сопротивление, равное сопротивлению потерь r . Параллельный контур представляет собой большое сопротивление R_{oe} . Оно зависит от добротности контура и подсчитывается по формуле:

$$R_{oe} = Q^2 r$$

При добротности $Q = 50$ и сопротивлении потерь $r = 5 \Omega$, сопротивление параллельного контура на частоте f_0 равно:

$$R_{oe} = 50 \cdot 5 = 12500 \Omega = 12,5 \text{ к}\Omega$$

В резонансных контурах можно плавно изменять резонансную частоту при помощи переменной емкости или переменной индуктивности. Обычно изменение частоты в больших пределах производится при помощи переменного конденсатора, а в небольших пределах (подстройке) — при помощи подстроечного конденсатора или изменением индуктивности при перемещении в катушке небольшого сердечника.

Кроме одиночных контуров (рис. 5) применяются связанные резонансные контуры (рис. 6). Их частотные свойства также изображаются резонансными кривыми.

При дальнейшем увеличении частоты равенство X_L и X_C нарушится, X_L будет увеличиваться, а X_C — уменьшаться. При этом ток I будет уменьшаться, стремясь к нулю при дальнейшем увеличении частоты. Явление, которое наблюдается в схеме на частоте f_0 , называется резонансом напряжений, частота f_0 — резонансной частотой, а цепь L, C (рис. 6 а) — последовательным резонансным (или колебательным) контуром. На резонансной частоте сопротивление такого контура активно и равно r — сопротивлению потерь. Ток I при резонансе максимален. С удалением частоты от f_0 в сторону увеличения или уменьшения ток I уменьшается, а сопротивление контура возрастает.

Тот же эксперимент можно проделать со схемой на рис. 5 б. X_L и X_C с изменением частоты меняются также, как и прежде. Так же на частоте f_0 наступит равенство X_L и X_C . Но в этой схеме противоположны по знаку токи I_L и I_C . При равенстве сопротивлений X_L и X_C катодные токи должны быть равны по величине. Выходит, что общий ток I равен нулю. Если бы не было активного сопротивления катушки r и тока утечки конденсатора, так и было бы. На самом же деле такой схеме на частоте f_0 ток I имеет наименьшую величину и увеличивается с удалением частоты f от f_0 в сторону увеличения или уменьшения. Явление, наблюдаемое в этой схеме на частоте f_0 , называется резонансом токов, а цепь L, C — параллельным резонансным (или колебательным) контуром. Частотные свойства обоих контуров графически изображаются резонансной кривой (рис. 5 в). По горизонтальной оси (ось абсцисс) откладываются значения частоты, по вертикальной оси — значения величины Y . Эта величина соответствует току в последовательном контуре и напряжению на параллельном контуре. Наибольшее значение величины Y равно 1. Расстояние по частоте между частотами, соответствующими $Y=0,7$ (т. е. уменьшению Y на 30% от резонансного значения), называется полосой пропускания контура $2\Delta f$. Из резонансной кривой видно, что резонансный контур обладает избирательными свойствами, т. е. способностью пропускать некоторую полосу частот и не пропускать остальные частоты. Число, показывающее, во сколько раз резонансная частота больше, чем полоса пропускания, называется добротностью контура Q :

$$Q = \frac{f_0}{2\Delta f}$$

Добротность зависит от величины активного сопротивления потерь, которое всегда присутствует в контуре, и равна отношению реактивного емкостного или индуктивного сопротивления на резонансной частоте к сопротивлению потерь r .

$$Q = \frac{X_L}{r} = \frac{X_C}{r}$$

Резонансная частота f_0 , на которую настроен контур, зависит от величин L и C , из которых этот контур составлен. Она подсчитывается по формуле:

$$f_0 = \frac{1}{6,28 \sqrt{L \cdot C}}$$

f_0 — резонансная частота в герцах (гц);
 L — индуктивность в генре (Гн);
 C — емкость в фардах (Ф).

Настроить контур на определенную резонансную частоту можно при помощи огромного количества пар значений L и C . Это значит, что можно сделать очень много разных контуров с одинаковой частотой f_0 . Но при этом у них будут отличаться величины добротности Q и полосы пропускания $2\Delta f$.

На резонансной частоте последовательный контур представляет собой малое сопротивление, равное сопротивлению потерь r . Параллельный контур представляет собой большое сопротивление R_{oe} . Оно зависит от добротности контура и подсчитывается по формуле:

$$R_{oe} = Q^2 r$$

На рис. 10 в показано использование триода в качестве усилителя напряжения. В качестве источника анодного напряжения используется батарея E_a . В анодную

цепь включено сопротивление анодной нагрузки R_a . В цель сетки включено последовательно батарея E_c и источник переменного напряжения U_{ce} . Когда напряжение источника U_{ce} равно нулю, через триод течет анодный ток I_{ao} , величина которого определяется постоянным напряжением E_a и E_c . Выбором такой отрицательной величины, что лампа еще отпирается, а сеточный ток равен нулю. При этом на аноде устанавливается анодное напряжение U_{ao} , равное напряжению батареи E_a минус падение напряжения на резисторе R_a , которое равно $I_{ao} \cdot R_a$.

$U_{ao} = E_a - I_{ao} \cdot R_a$

В приемниках применяются и более сложные лампы, но о них мы в этой брошюре говорить не будем.

Кроме защитной сетки применяются также два плоских электрода, соединенных с катодом. Они разбивают поток электронов на два луча, ослабляя этим динатронный эффект. Такие лампы называются лучевыми тетродами (рис. 11 б).

В приемниках применяются и более сложные лампы, но о них мы в этой брошюре говорить не будем.

ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ

Если напряжение U_a не равно нулю, то потенциал сетки изменяется вместе с изменением U_c . Это вызывает изменение анодного тока, из-за которого изменяется падение напряжения на резисторе R_a . В результате напряжение U_a изменяется в соответствии с изменениями U_c . При возрастании U_c возрастает и анодный ток I_a , а анодное напряжение U_a уменьшается. Поэтому изменение анодного и сеточного напряжений противоположны по знаку, т. к. одним и тем же изменениям анодного тока I_a соответствуют изменениям U_a , и при превышении анодного и сеточного напряжений противоположны по знаку.

При критической связи (рис. 6 б) скаты кривой становятся круче, а вершина более плоской. При сильной связи (рис. 6 в) скаты кривой еще круче, а на вершине ската кривой выглядят так же, как кривая одиночного контура.

При критической связи (рис. 6 в) скаты кривой становятся круче, а вершина более плоской. При сильной связи (рис. 6 в) скаты кривой еще круче, а на вершине ската кривой выглядят так же, как кривая одиночного контура.

При критической связи (рис. 6 в) скаты кривой становятся круче, а вершина более плоской. При сильной связи (рис. 6 в) скаты кривой еще круче, а на вершине ската кривой выглядят так же, как кривая одиночного контура.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При критической связи (рис. 6 в) скаты кривой становятся круче, а вершина более плоской. При сильной связи (рис. 6 в) скаты кривой еще круче, а на вершине ската кривой выглядят так же, как кривая одиночного контура.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.




При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

При изменении полярности анодного напряжения анодный ток прекращается, т. к. электроны, вылетевшие с катода, попадают обратно на катод. Анодное напряжение, при котором течет анодный ток, называется прямым. Если электроны устремляются от катода к аноду. Этот поток электронов образует анодный ток I_a . Но в радиотехнике принято считать, что анодный ток течет от анода к катоду.

ДЛЯ УМЕЛЬЦОВ РУК

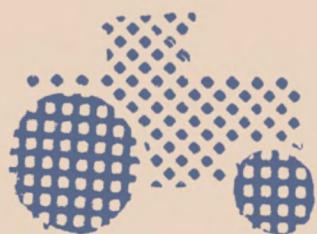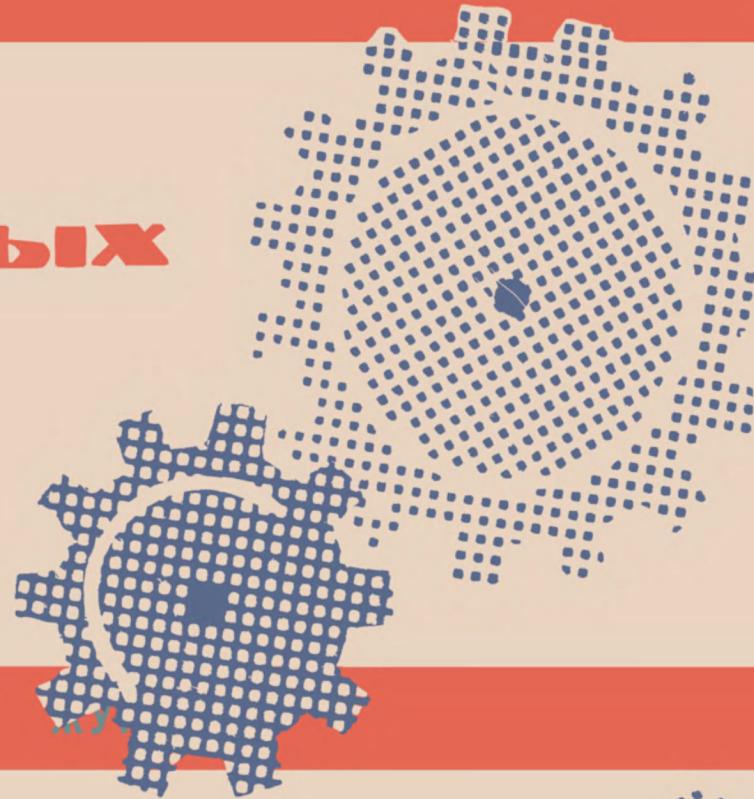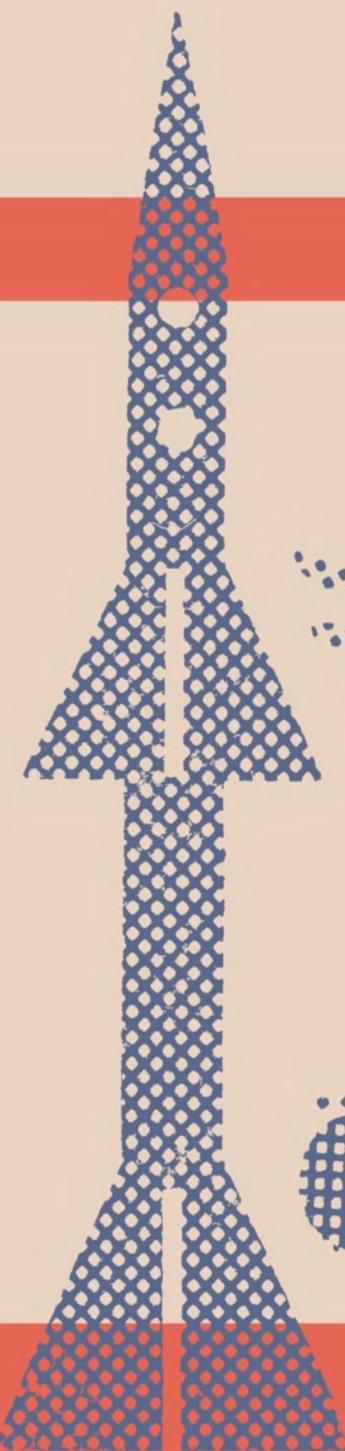

Художник В. Князьков
Редактор Н. Сендерова
Художественный редактор Г. Контелова
Технический редактор И. Колодная
Корректор Н. Шадрина
Сдано в производство 10/VII - 69 г. Подписано
в печать 18/IX - 69 г. Л89987 Тираж 115 034
Формат 70 × 108^{1/4}. Печ. л. 0,75 Усл. печ. л. 1
Уч.-изд. л. 1,51 Изд. № 308 Заказ № 0625
По оригиналам издательства
«МАЛЫШ»

Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР
Московская типография № 13
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 33.