

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ РСФСР

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ..ЮНЫЙ ТЕХНИК..



Б.С.ИВАНОВ

**ПЕРВЫЕ ШАГИ
РАДИОЛЮБИТЕЛЯ**

ВЫПУСК V

11(317)

1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ»

ПСЕВДОСТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Как вы уже знаете из предыдущего выпуска, естественность звучания мелодии (или вообще радиопередачи) зависит не только от способа радиопередачи, но и от усилителя низкой частоты. Те потери, которые неизбежны для данного вида радиопередач, можно восполнить искусственными способами в усилительных устройствах. Так, один из способов — добавление к обычному радиоприемнику выносного высокочастотного громкоговорителя. Другой способ — раздельное усиление высоких и низких частот. И третий способ — псевдостереофоническое звуковоспроизведение.

Находясь в зале, человек улавливает как прямые, так и отраженные звуковые колебания. Отраженные колебания приходят с некоторым опозданием, благодаря чему мы «ощущаем» пространство. Время опоздания зависит от частоты звуковых колебаний: с увеличением частоты оно растет. Это свойство используется в псевдостереофонических системах. Как правило, они состоят из двухканального усилителя низкой частоты, на выходе каждого канала которого включены громкоговорители. Колебания звуковой частоты подаются на вход усилителя с нагрузки детектора радиоприемника. В усилителе имеется электрический «анализатор», который «просматривает» поступающие колебания и в зависимости от их частоты вводит величину «запаздывания» звука в один из каналов. Для лучшего подчеркивания «запаздывания» звука громкоговорители псевдостереофонической установки располагаются на разных стенах корпуса или разносятся на значительное расстояние.

При работе такой установки время «запаздывания» будет непостоянно — оно меняется с частотой усиливаемого сигнала, что и создает объемность звучания, своеобразную «расстановку» оркестра по всей комнате. При исполнении сольных номеров псевдостереофоническая установка позволяет получить эффект «присутствия» певца и его «перемещения».

Познакомьтесь с одной практической конструкцией псевдостереофонической установки, блок-схема которой приведена на **рисунке 1**. Установка собрана по двухканальной схеме. Входной сигнал поступает на усилитель напряжения канала I, а затем на усилитель мощности, нагрузкой которого являются два громкоговорителя. С выхода усилителя мощности сигнал проходит через схему задержки звука и поступает на усилитель напряжения канала II, в котором также происходит задержка звука. Способ задержки звука в обоих каналах одинаковый — в схеме стоят фазосдвигающие цепочки, в которых выходной сигнал отстает от входного на время, пропорциональное частоте сигнала. Усилитель мощности второго канала также нагружен на два громкоговорителя.

Псевдостереофоническая установка состоит из трех частей: усилителя низкой частоты, выпрямителя и акустической системы.

Схема усилителя приведена на **рисунке 2**. Он двухканальный. Первый канал собран на пентоде 6Ж3П и выходном тетроде 6П3С, второй канал — на триоде 6С1П и выходном тетроде 6П3С.

Входной сигнал с клемм «вход» подается через цепочку $R_1 C_1$ (это цепочка регулировки тембра по низким частотам) на потенциометр R_2 , который является регулятором громкости. Но в отличие от обычных схем, движок потенциометра соединяется с управляющей сеткой первой лампы не напрямую, а через конденсатор C_2 . Регулятор громкости собран по так называемой **компенсированной** схеме, которую входят резисторы R_3 , R_4 , конденсаторы $C_2 C_3$ и потенциометр R_2 . Для чего нужен такой регулятор?

Вы, наверное, замечали, как на простых усилителях низкой частоты с обычным регулятором громкости начинают «пропадать» низкие и высокие частоты усиливаемой мелодии при уменьшении громкости. Появляются заметные на слух искажения. Объясняется это не схемой усилителя, а... нашим органом слуха, у которого изменяется чувствительность к низким и высоким частотам при изменении громкости передачи.

Поэтому с изменением громкости необходимо корректировать частотную характеристику усилителя, то есть изменять усиление на низких и высоких частотах. Практически совершенно достаточно при уменьшении громкости ослаблять низкие частоты в меньшей степени, чем высокие, то есть, как говорят в технике, **подчеркивать** низкие частоты. Этую задачу и выполняют компенсированные регуляторы громкости. Такие регуляторы, построенные по различным схемам, применяются в высококачественных усилителях и радиоприемниках.

В нашей схеме работа регулятора происходит следующим образом. Сигнал с верхнего вывода потенциометра R_2 поступает на управляющую сетку лампы 6Ж3П двумя путями: через движок потенциометра R_2 , конденсатор C_2 и цепочку R_3, R_4, C_3 . В верхнем положении движка потенциометра, соответствующем максимальной громкости, конденсатор C_2 оказывается включенным параллельно резисторам R_3 и R_4 , поэтому напряжение звуковой частоты поступает на сетку лампы через этот конденсатор (так как он оказывает значительно меньшее сопротивление токам звуковой частоты, чем последовательно соединенные резисторы R_3 и R_4).

При перемещении движка потенциометра вниз на управляющую сетку лампы через конденсатор C_2 поступает регулируемое по амплитуде напряжение звуковой частоты, а через цепочку R_3, R_4, C_3 — нерегулируемое напряжение с верхнего вывода потенциометра R_2 , причем напряжение высоких частот ослабляется этой цепочкой в значительной степени, чем напряжение низких частот. Следовательно, при снижении громкости усиление низких частот будет уменьшаться в меньшей степени, чем высоких. Это позволяет «обмануть» наш слуховой орган и получить естественное звучание мелодии при малой громкости воспроизведения.

Напряжение смещения на управляющей сетке первой лампы определяется в основном сопротивлением катодного резистора R_6 . Для увеличения коэффициента усиления первого каскада этот резистор зашунтирован электролитическим конденсатором C_5 . Резистор R_7 хотя и включен последовательно с резистором R_6 , но особого влияния на режим лампы не оказывает. Он стоит в цепи отрицательной обратной связи, напряжение которой подается с выходного трансформатора через сложную цепочку $-RC$. Переменным резистором R_{16} , стоящим в цепи обратной связи, можно регулировать тембр звучания по высоким частотам.

С резистора R_5 , который является нагрузкой первого каскада, сигнал подается через конденсатор C_5 на усилитель мощности, собранный на лампе L_2 . Резистор R_9 является резистором утечки сетки лампы, а резистор R_{11} защищает каскад от больших входных сигналов (о назначении этого резистора в усиленных схемах подробно рассказывалось в предыдущем выпуске). Смещение на сетке выходной лампы определяется катодным резистором R_{12} . Он зашунтирован конденсатором C_9 .

В анодную цепь выходной лампы включен трансформатор T_{P1} , у которого две вторичные обмотки. Одна (III) нагружена на громкоговорители Gp_1 и Gp_2 , с нее же снимается напряжение обратной связи. С другой обмоткой (II) сигнал подается через резистор R_{13} и конденсатор C_{10} на второй канал усилителя. Причем эта обмотка сделана с отводом, относительно которого снимается сигнал для дальнейшего усиления. В этой цепи и происходит предварительная задержка по времени между высокочастотными и низкочастотными сигналами. Кроме того, цепочка R_{13}, C_{10} позволяет во втором канале получить на высоких частотах большее усиление, чем на низких. А это, в свою очередь, усиливает ощущение естественности звучания.

Первый каскад второго канала собран на триоде 6С1П. Потому что сигнал здесь приходит усиленный, и он намного превышает входной сигнал. Отпадает необходимость в высокочувствительном каскаде. В цепи катода лампы L_3 вы видите два резистора (R_{20} и R_{21}), соединенные последовательно. Резистор утечки сетки R_{18} подключен к точке соединения этих резисторов, поэтому напряжение смещения на сетке определяется только сопротивлением резистора R_{20} , а резистор R_{21} нужен для включения обратной связи в цепь катода.

Нагрузкой этого каскада является резистор R_{19} , сигнал с которого подается на выходной каскад через сложную фазосдвигающую цепочку. Здесь и происходит основная задержка высокочастотного сигнала относительно низкочастотного.

Потенциометром R_{26} можно регулировать уровень сигнала, поступающего на управляющую сетку выходной лампы, то есть изменять громкость звучания громкоговорителей второго канала.

Выходной каскад второго канала аналогичен первому, за исключением катодной цепи. Резистор автоматического смещения R_{28} соединен последовательно со вторичной обмоткой выходного трансформатора. За счет этого образуется отрицательная обратная связь, улучшающая качество звучания.

Для питания усилителя необходимы два источника постоянного тока: напряжением 210 в и током потребления не менее 10 ма и напряжением 330 в при токе потребления не менее 100 ма. Накальные цепи ламп пытаются переменным напряжением 6,3 в при токе потребления не менее 2,5 а. По этим данным вы можете подобрать подходящий выпрямитель из числа имеющихся в вашем распоряжении источников питания.

Для постройки псевдостереофонического усилителя нужны в основном покупные детали. Постоянные резисторы приобретите типа МЛТ или ВС. Резисторы R_{12} и R_{26} должны быть рассчитаны на мощность 2 вт, резистор R_{10} — на

мощность 1 вт, остальные резисторы — на мощность не менее 0,25 вт. Потенциометры можно взять любого типа, лучше с длинной ручкой, причем потенциометр R_2 желательно взять с выключателем, который в дальнейшем можно вставить в цепь питания выпрямителя.

Электролитические конденсаторы лучше взять типа КЭ — они менее дефицитны и работают при значительных переменных напряжениях. Конденсаторы C_4, C_8 должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 300 в, конденсаторы C_9, C_{19} — на напряжение 50 в, а конденсатор C_6 — на напряжение 15 в. Постоянные конденсаторы можно взять любого типа на напряжение не ниже 250 в. Все громкоговорители возьмите типа 4ГД-1, имеющие широкую полосу пропускания частот.

Выходные трансформаторы самодельные. Намотайте на сердечник из железа Ш-25 при толщине набора 32 мм. Каркасы для них намотки должны иметь по 5 секций (рис. 3). Обмотку I трансформатора T_{P1} намотайте в трех секциях по 1400 витков провода ПЭЛ 0,13 в каждой секции; обмотка II должна содержать 1600 витков провода ПЭЛ 0,08 с отводом от середины; обмотка III — 92 витка провода ПЭЛ 0,7.

У трансформатора T_{P2} обмотку I разместите в четырех секциях по 1050 витков провода ПЭЛ 0,13 в каждой секции; обмотка II должна содержать 92 витка провода ПЭЛ 0,7. Все обмотки намотайте в одну сторону.

На рисунке 3 вы видите расположение обмоток и соединение их между собой. Указанные начала (Н) и концы (К) каждой обмотки подавайте к соответствующим цепям схемы усилителя. Внешний вид собранного трансформатора показан на рисунке 4.

Детали усилителя расположите на металлическом шасси (рис. 5), изголовленном из алюминия, дюроля или жести. На передней стенке укрепите переменные резисторы, а на верхней панели установите лампы, электролитические конденсаторы фильтра и выходные трансформаторы. Причем трансформаторы обязательно закройте сверху и снизу кожухами из мягкого железа для устранения наводок на цепи усилителя. Для подключения источника питания просверлите в шасси усилителя отверстие и пропустите через него четыре провода, соединенные с соответствующими цепями усилителя. Провода свяжите и наденьте на них резиновую или хлорвиниловую трубку. Концы проводов подайте к разъему, в качестве которого можно использовать цоколь от негодной лампы. Ответная часть разъема (в данном случае ламповая панелька) должна быть установлена на выпрямителе.

Остальные детали разместите вблизи «своих» каскадов и укрепите их на расшивочных панелях, стойках, или изолированных от шасси лепестках.

Выпрямитель можно собрать по любой подходящей схеме. Важно, чтобы он выдавал нужные напряжения и имел хорошую фильтрацию по цепям высоковольтного питания.

На рисунке 6 приведена схема выпрямителя, которая использовалась для одновременного питания описанного усилителя и четырехлампового супергеродинного радиоприемника. Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме на мощных кенотронах 5Л3С, включенных параллельно. Если выпрямитель будет использоваться только для питания усилителя, можно использовать один кенotron.

Нити накала кенотронов питаются от обмотки III, а катоды лампы L_3 вы видите два резистора (R_{20} и R_{21}), соединенные последовательно. Резистор утечки сетки R_{18} подключен к точке соединения этих резисторов, поэтому напряжение смещения на сетке определяется только сопротивлением резистора R_{20} , а резистор R_{21} нужен для включения обратной связи в цепь катода.

Выходной каскад первого канала собран на триоде 6Ф3П. Потому что сигнал здесь приходит усиленный, и он намного превышает входной сигнал. Отпадает необходимость в высокочувствительном каскаде. В цепи катода лампы L_1 вы видите два резистора (R_{20} и R_{21}), соединенные последовательно. Резистор утечки сетки R_{18} подключен к точке соединения этих резисторов, поэтому напряжение смещения на сетке определяется только сопротивлением резистора R_{20} , а резистор R_{21} нужен для включения обратной связи в цепь катода.

Нити накала кенотронов питаются от обмотки III, а катоды лампы L_3 вы видите два резистора (R_{20} и R_{21}), соединенные последовательно. Резистор утечки сетки R_{18} подключен к точке соединения этих резисторов, поэтому напряжение смещения на сетке определяется только сопротивлением резистора R_{20} , а резистор R_{21} нужен для включения обратной связи в цепь катода.

Выходной каскад второго канала аналогичен первому, за исключением катодной цепи. Резистор автоматического смещения R_{28} соединен последовательно со вторичной обмоткой выходного трансформатора. За счет этого образуется отрицательная обратная связь, улучшающая качество звучания.

Для питания усилителя необходимы два источника постоянного тока: напряжением 210 в и током потребления не менее 10 ма и напряжением 330 в при токе потребления не менее 100 ма. Накальные цепи ламп пытаются переменным напряжением 6,3 в при токе потребления не менее 2,5 а. По этим данным вы можете подобрать подходящий выпрямитель из числа имеющихся в вашем распоряжении источников питания.

Для постройки псевдостереофонического усилителя нужны в основном покупные детали. Постоянные резисторы приобретите типа МЛТ или ВС. Резисторы R_{12} и R_{26} должны быть рассчитаны на мощность 2 вт, резистор R_{10} — на

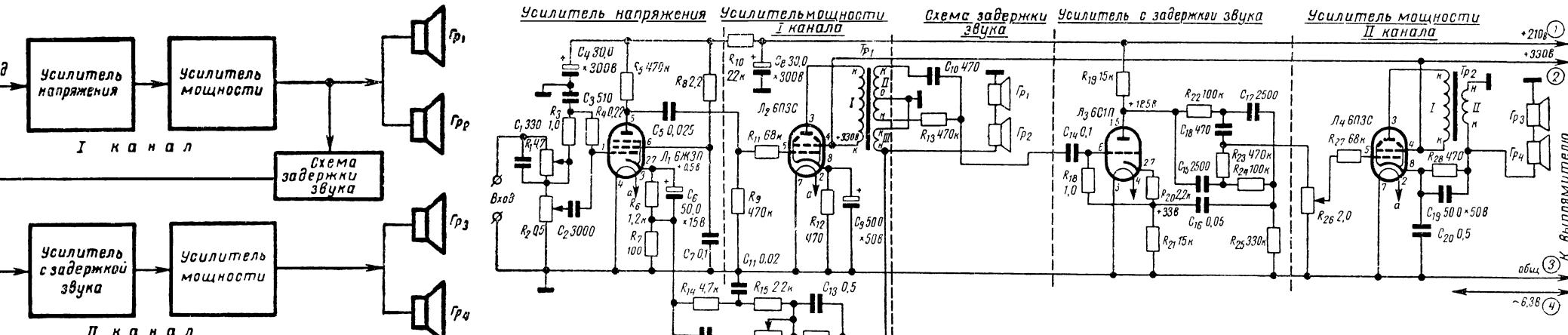


Рис. 1. Блок-схема псевдостереофонической установки

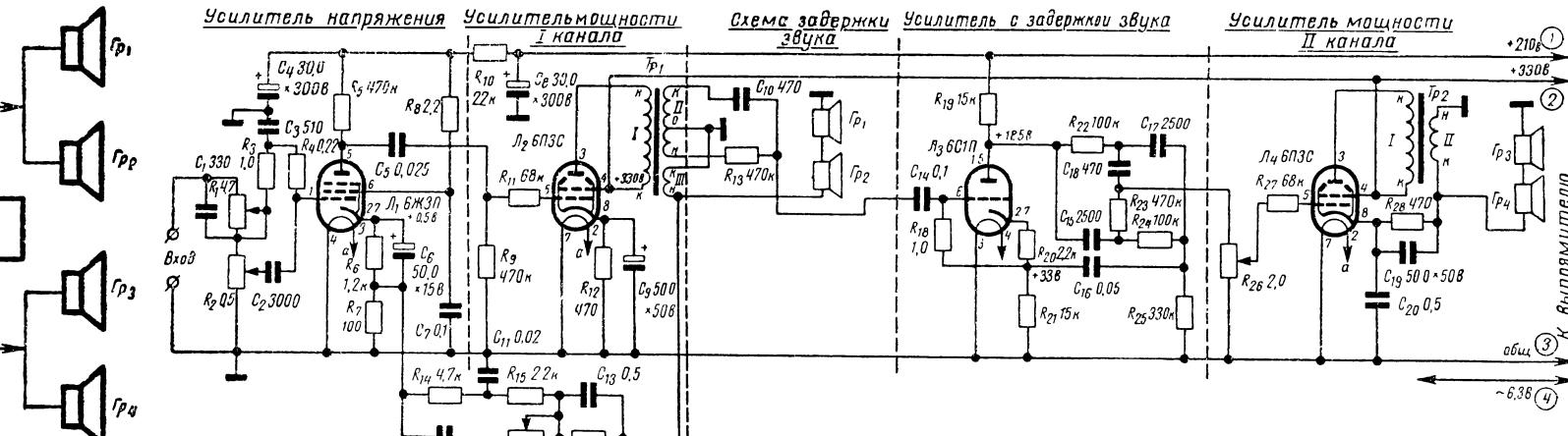


Рис. 2. Усилитель низкой частоты

дется сделать несложное приспособление, показанное на рисунке 12. На металлической скобе укрепите два одинарных потенциометра на некотором расстоянии друг от друга. Между ними расположите ось, в качестве которой можно использовать, например, длинную ось от негодного потенциометра. На все оси наденьте шестерни и прикрепите скобу к шасси усилителя. Теперь при вращении выступающей наружу оси будут одновременно перемещаться движки обоих потенциометров.

Остальные потенциометры (R_6 , R_{21} , R_{22}) возьмите любого типа и укрепите их в удобном месте шасси.

Электролитические конденсаторы возьмите типа КЭ. Конденсаторы C_{12} , C_{13} должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 400 в, конденсаторы C_5 , C_4 , C_7 — на напряжение не ниже 250 в, конденсаторы C_{10} и C_{11} — на напряжение 15—20 в. Остальные конденсаторы — любого типа на рабочее напряжение не ниже 250 в.

В качестве выпрямителя V_1 можно использовать селеновый столбик типа АВС-60-260. Такие выпрямители применяются в радиоприемниках. Можно также поставить полупроводниковые диоды Д7К — по два последовательно соединенных диода в каждом плече. Параллельно каждому диоду поставьте резистор сопротивлением 100 к Ω .

Выходные трансформаторы намотайте на сердечнике из пластина Ш-19, толщина набора 28 мм. Первичная обмотка должна содержать 2400 витков провода ПЭЛ 0,12—0,15, вторичная — 70 витков провода ПЭЛ 0,6—0,8. Сердечник каждого трансформатора соберите встык с зазором 0,1—0,15 мм.

Дроссель фильтра можно использовать готовый любого типа, рассчитанный на работу при токе 80—100 мА без нагрева. Самодельный дроссель намотайте на сердечнике из железа Ш-16, набор 20 мм. Его обмотка должна содержать 3000 витков провода ПЭЛ 0,2.

Силовой трансформатор намотайте на сердечнике из пластины Ш-24 при толщине набора 30 мм. Обмотка Ia должна содержать 690 витков провода ПЭЛ 0,27, обмотка II — 520 витков провода ПЭЛ 0,23, обмотка III — 1350 витков провода ПЭЛ 0,15, а обмотки IV — по 39 витков провода ПЭЛ 0,8. Пластины сердечника трансформатора соберите вперекрышки.

Громкоговорители возьмите типа 1ГД-9, 1ГД-18, 1ГД-28. Громкоговорители каждого канала укрепите в половине футляра, показанного на рисунке 13. Для подключения громкоговорителей к усилителю сделайте двухжильный шнур длиной 2—3 м. При переносе половинки футляра соедините замком или защелкой вместе, а провода оставьте внутри футляра.

При соединении громкоговорителей каждого канала между собой не забывайте о фазировке. Плюсовую вывод одиного громкоговорителя подключайте только к плюсовому выводу другого громкоговорителя.

Остальные детали усилителя разместите в металлическом (или в краине случае в деревянном) футляре, удобном для переноски [рис. 14]. Регулировочные ручки усилителя, гнезда, предохранитель и выключатель питания укрепите в неглубоком отсеке, который будет закрываться крышкой при переноске усилителя. В этом же отсеке следует разместить и шнур питания. На боковых стенах футляра просверлите отверстия для охлаждения деталей усилителя.

Стереофонический усилитель можно собрать и по-другому. На рисунке 15 показано оформление усилителя. Громкоговорители в этом случае размещены в небольших деревянных футлярах, закрытых со всех сторон. Треугольная форма футляров позволяет укреплять их в углах комнаты (на одной стене).

Налаживание усилителя сводится в основном проверке режимов работы ламп. Для этого понадобится вольтметр с большим входным сопротивлением (не менее 1 мг Ω). Режимы должны быть такие. Лампа L_1 и L_2 : катод — 1,2 в, анод — 80 в; лампа L_3 и L_4 : катод 10 в, анод — 240 в, экранная сетка — 150 в. Измеренные напряжения не должны отличаться от указанных более, чем на 10%. В противном случае тщательно проверьте монтаж каскада, в котором обнаружено несоответствие, и качество деталей.

Затем подключите к усилителю проигрыватель и послушайте стереофоническую грампластинку. Попробуйте поменять местами выводы одного из акустических агрегатов. Подберите такое включение, при котором звучание обоих каналов будет громким и чистым. Однаковой громкости звучания громкоговорителей каждого канала можно добиться вращением движка потенциометра R_6 . На этом настройка усилителя закончите.

Что нужно помнить при выборе усилителя

Каждая звуковоспроизводящая установка обладает вполне определенной выходной мощностью. Как правило, мощность определяется назначением установки и возможным объемом помещения, в котором она будет работать. Что касается назначения установки, здесь все ясно. Если это переносная конструкция, мощность обычно берется небольшой. Для стационарной установки берутся усилители с повышенной выходной мощностью.

А как связаны между собой мощность и объем помещения? Из курса физики вы знаете, что звуковые колебания передаются к нашему уху через воздух. Он, в свою

очередь, обладает сопротивлением. Чем больше расстояние между слушателем и источником колебаний, тем больше сопротивление воздуха. Чтобы звуковые колебания хорошо передавались слушателю, мощность источника колебаний должна выбираться с учетом сопротивления воздуха. То есть, выходная мощность усилителя должна быть выбрана в расчете на работу в помещении с заданным объемом. Подсчитать объем нетрудно — нужно помнить площадь комнаты (или зала) на высоту потолка.

Существуют различные графики и nomogramмы для определения требуемой мощности усилителя в зависимости от объема помещения. Мы приведем небольшую таблицу, по которой вы сможете ориентироваться при выборе схемы усилителя.

Объем помещения, куб. м	40	90	140	200	280	350	430	500	700	1000
Мощность усилителя, вт	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	7

Указанную в таблице мощность нужно увеличить, если помещение, где будет работать усилитель, заставлено мебелью, на стенах висят ковры, а во время работы звукоизводящей установки может быть открыто окно. Все перечисленные факторы создают дополнительное сопротивление или значительно поглощают звуковые колебания.

Любое помещение представляет собой сложную акустическую систему, которая обладает собственной резонансной частотой. Эта частота будет сказываться и на работе звукоизводящей установки — звуки с частотой, совпадающей с резонансной, будут подчеркиваться, звучать громче. Резонансная частота может оказывать и отрицательное воздействие — звучание мелодии может искаляться, хотя характеристика усилителя будет хорошей. Об этом тоже нужно помнить. Особенно это относится к помещениям с небольшим объемом, для которых резонансная частота лежит в области низших звуковых частот — 50—60 Гц. Поэтому в таких помещениях наиболее отчетливо ощущается глухость при воспроизведении звука.

С увеличением объема помещения его резонансная частота понижается и может выйти за пределы полосы пропускания многих радиолюбительских усилителей.

Улучшить звучание усилительной установки помещения можно с помощью различных поглотителей. В театрах и концертных залах применяют специальные звукопоглотители, которыми покрывают потолок и верхнюю часть стен. В домашних условиях звук поглощается коврами, различными мягкими вещами и мебелью. Степень поглощения звука зависит и от слушателей — чем их больше, тем сильнее поглощение.

О конструкировании акустических агрегатов

По схеме усилителя всегда легко определить, какой громкоговоритель надо применить. Остается только найти или построить для этого громкоговорителя акустический агрегат. Для чего же нужен акустический агрегат? Казалось бы, достаточно подсоединить громкоговоритель к усилителю и слушать музыку. Но это далеко не так.

Каждый громкоговоритель обладает своей резонансной частотой, которая зависит от габаритов громкоговорителя и обычно лежит в области низших частот — от 20 до 180 Гц. Звучание открытого громкоговорителя будет сильно искажено. Происходит это от резкого увеличения громкости на резонансной частоте. Если же громкоговоритель поместить в закрытый ящик — он называется фазоинвертором — резонансный пик будет значительно ослаблен, а частотная характеристика всего звуковоспроизводящего устройства примет более равномерный вид.

Как правило, в фазоинверторе [рис. 16] есть небольшое прямоугольное отверстие, через которое осуществляется акустическая обратная связь между задней и передней стенками диффузора громкоговорителя. Размеры фазоинвертора и прямоугольного отверстия определяются радиусом диффузора громкоговорителя. Существуют различные формулы для определения размеров фазоинвертора, но в радиолюбительской практике обычно пользуются nomogrammами, одна из которых приведена на рисунке 17. Здесь по горизонтальной оси отложены различные значения радиуса диффузора громкоговорителя, а по вертикальной — размер в сантиметрах. Три кривые на nomogramme соответствуют каждой из сторон фазоинвертора. По кривой « a » выбирайте высоту фазоинвертора, по кривой « b » — ширину, а по кривой « v » — глубину.

Определив размеры фазоинвертора, можно приступить к его изготовлению. Подойдут 10—15-миллиметровые доски, фанера, плиты из прессованной стружки. Сначала вырежьте заготовки для ящика [рис. 18] и склейте или сшейте их между собой с помощью деревянных брусков. Затем изгответе переднюю и заднюю стенки. К передней стенке прикрепите громкоговоритель и привиньте стекну ящика. Отверстие под громкоговоритель закройте радиотканью или другой неплотной тканью. Еще лучше закрыть тканью всю переднюю стенку — тогда фазоинвертор приобретет красивый внешний вид [рис. 19].

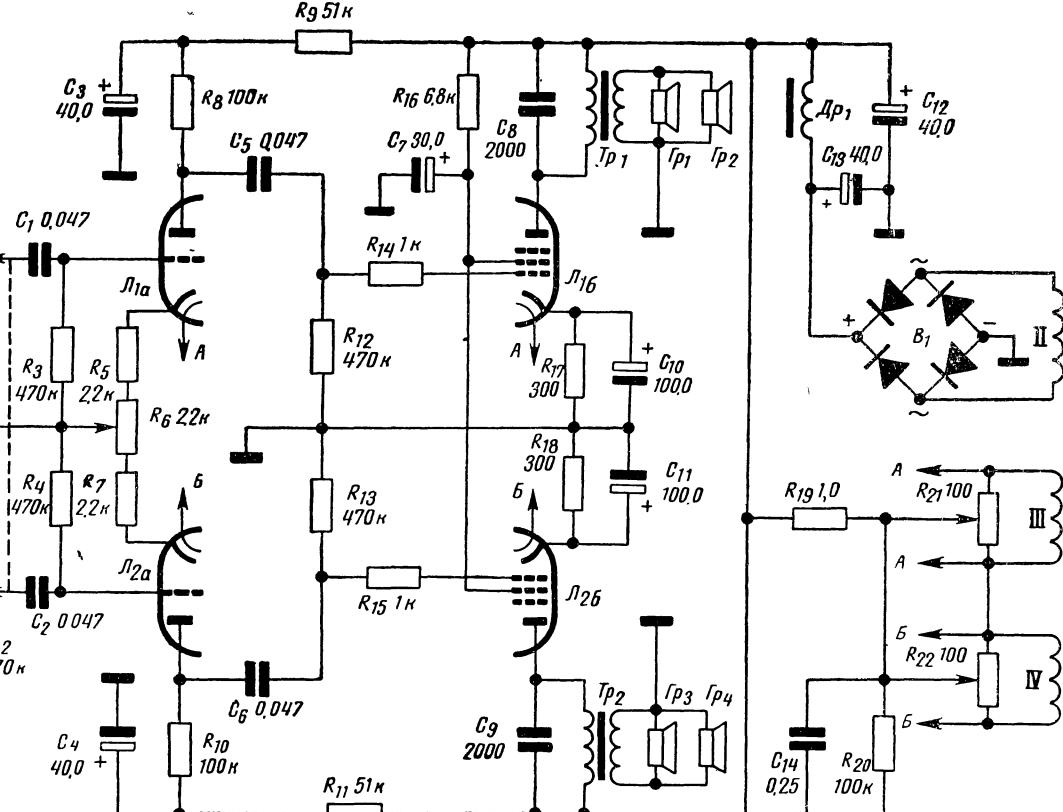


Рис. 10. Схема простого стереофонического усилителя

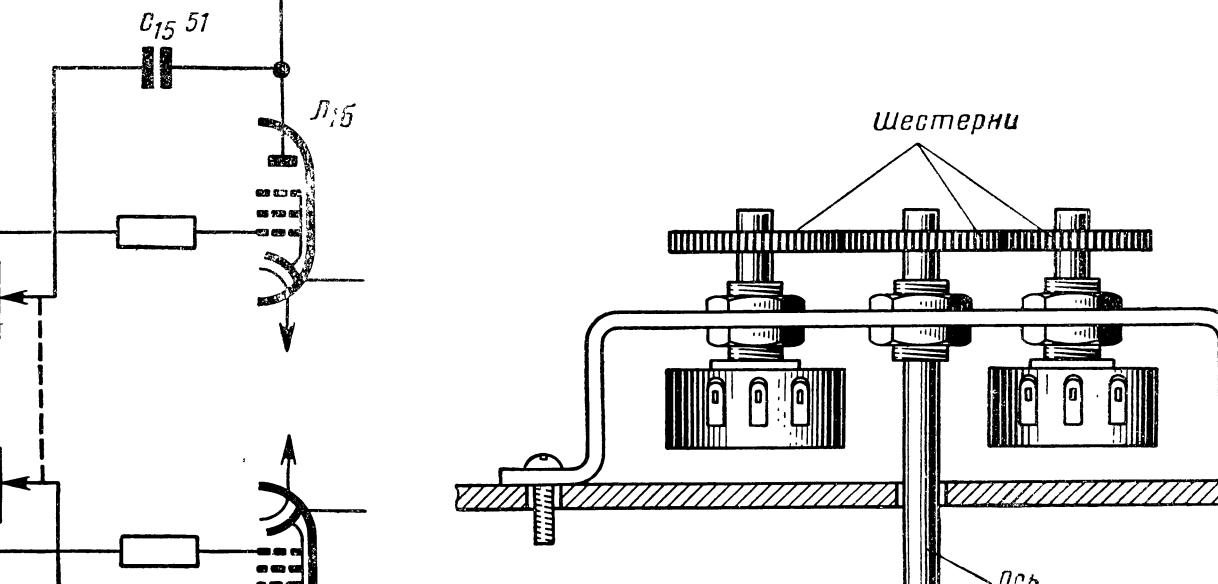


Рис. 12. Способ сдвигивания потенциометров

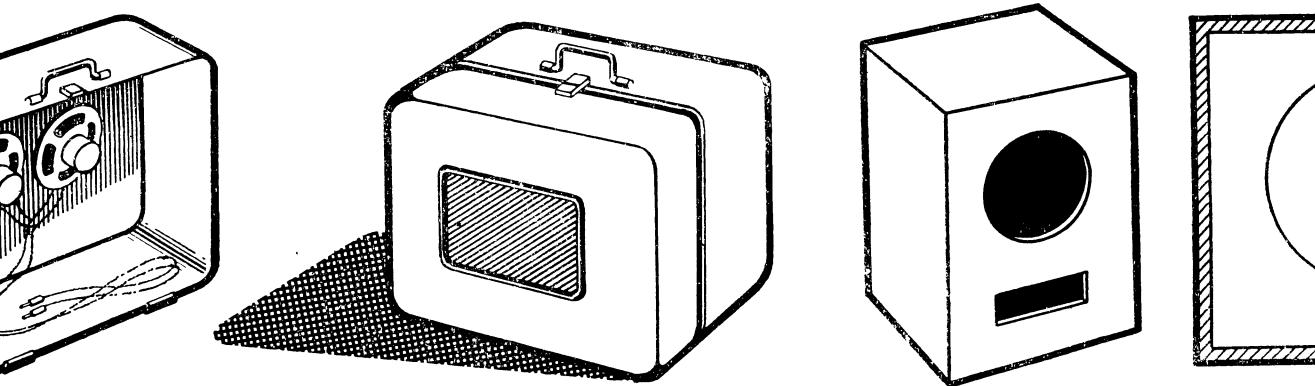


Рис. 13. Крепление громкоговорителей

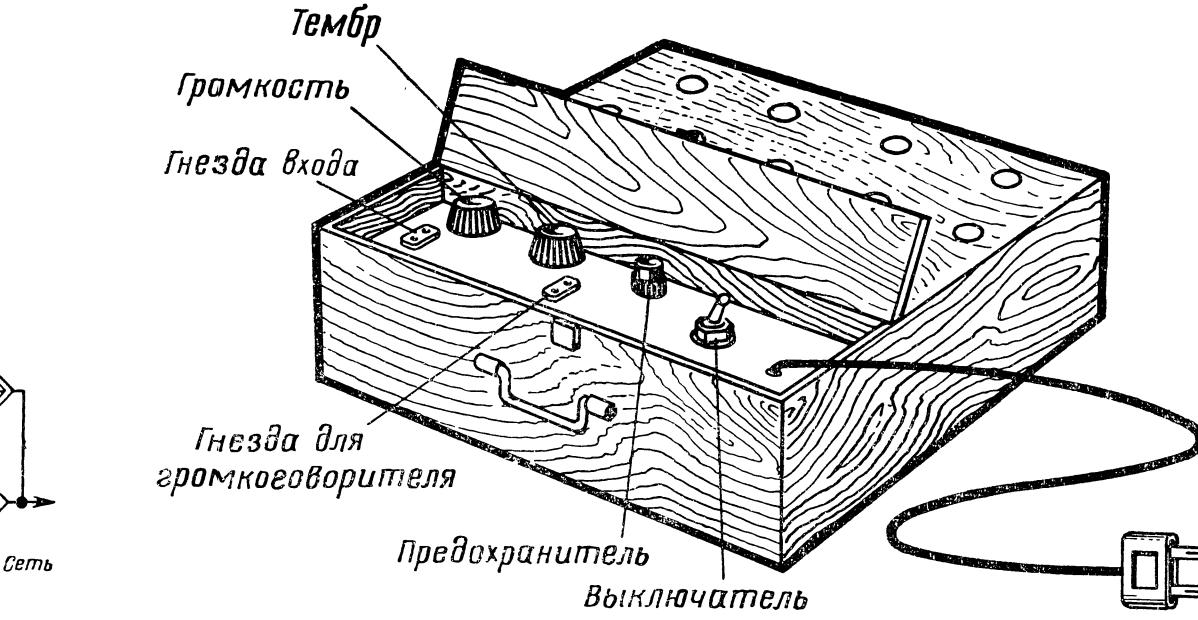


Рис. 14. Конструкция переносного усилителя



Рис. 15. Усилитель с выносными звуковыми колонками

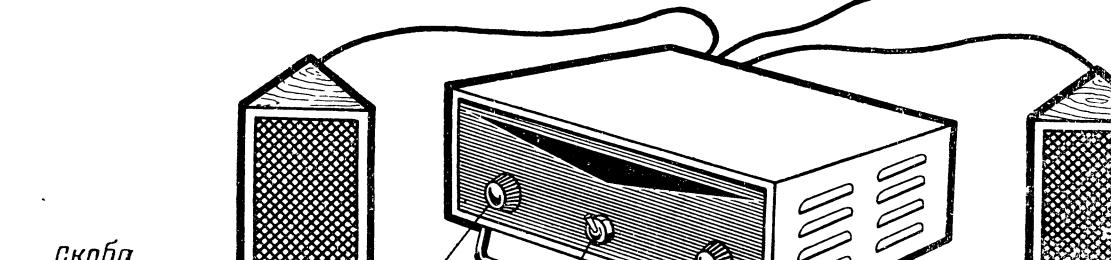


Рис. 16. Фазоинвертор

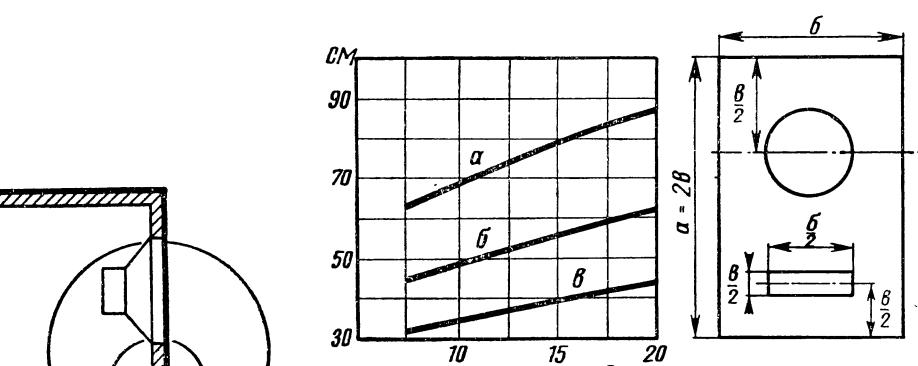


Рис. 17. Номограмма для расчета фазоинвертора

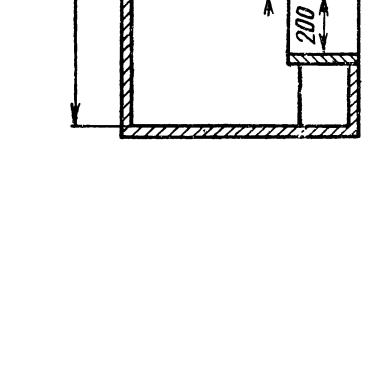
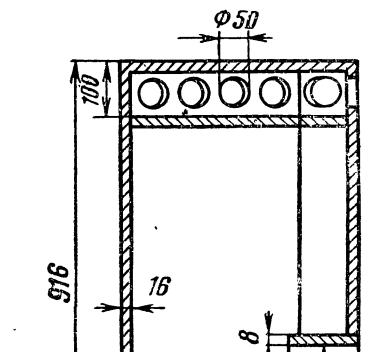
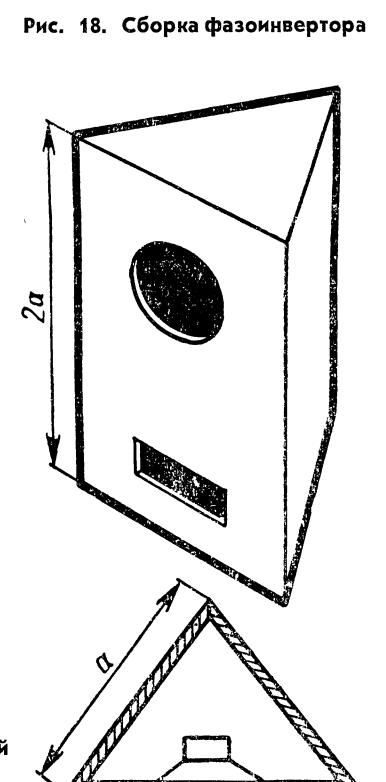
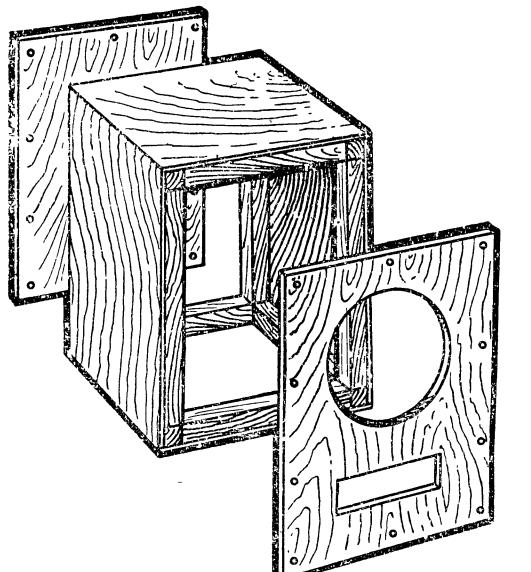


Рис. 21. Двухполосный акустический агрегат

Внутренние стенки фазоинвертора желательно покрыть звукопоглощающим материалом: ватой, ватином, поролоном. После этого закройте заднюю стенку и плотно привинтите ее шурупами к ящику. Провода от громкоговорителя выведите через отверстие в задней стенке.

Наряду с прямоугольными фазоинверторами можно делать конструкции различной другой формы. Вот, к примеру, призмовидный фазоинвертор [рис. 20]. Его можно рекомендовать для установки в угол комнаты. В этом случае стены угла будут образовывать своеобразный большой рупор, что значительно улучшит воспроизведение низких частот. В принципе можно установить в угол одну переднюю доску, в которой вырезано только отверстие под громкоговоритель. Нижнее отверстие между доской и стенками обязательно закройте, а верхнее оставьте открытым — оно будет выполнять роль отверстия фазоинвертора.

Сторону «а» призмовидного фазоинвертора подсчитайте по формуле

$$a = 23,5 \sqrt[3]{R_{\text{диф}}},$$
 где $R_{\text{диф}}$ — радиус диффузора в сантиметрах, тогда размер « a » — тоже в сантиметрах. Если вы еще не умеете извлекать корень третьей степени, поступите просто. Возьмите число, значительно меньше $R_{\text{диф}}$, и умножьте его само на себя три раза. Проделывая это несколько раз, подберите такое число, которое после указанного умножения будет равно или очень близко к значению $R_{\text{диф}}$. Затем умножьте подобранное число на 23,5 — получите размер « a » в сантиметрах.

А вот еще одна конструкция акустического агрегата, предназначенного для усилителей с раздельным воспроизведением частот. Как вы знаете, такое разделение может быть в самой схеме усилителя, в анодной цепи выходной лампы, а также в цепи вторичной обмотки выходного трансформатора. Акустический агрегат, показанный на **рисунке 21**, пригоден для любого из этих случаев. Этот агрегат разработан радиолюбителями Ю. Хабаровым и Н. Хохловым и предназначен для установки в угол комнаты или небольшого зала.

Акустический агрегат представляет собой фазоинвертор, собранный из толстой (16 мм) фанеры или стружечных плит. Внутренние стены ящика должны быть покрыты слоем звукопоглощающего материала: строительного войлока, стекловолокна, ватина.

На передней панели вырежьте два отверстия под громкоговорители: круглое для громкоговорителя 5ГД-10 и эллиптическое для громкоговорителя 5ГД-14. Ниже громкоговорителей вырежьте прямоугольное отверстие для акустической обратной связи и вставьте в него деревянный тубус, показанный на рисунке.

Вверху ящика сделайте отдельный отсек. В нем разместите высокочастотные громкоговорители типа 1ГД-9, 1ГД-18, 1ГД-28, с собственной частотой резонанса подвижной системы (она обычно указывается в паспорте на громкоговоритель или на упаковке) порядка 150—180 гц. Один громкоговоритель разместите на передней стенке, два других — на боковых. В задних стенах верхнего отсека насверлите отверстия диаметром 50 мм. Они нужны для лучшего воспроизведения высших частот.

Этот акустический агрегат рассчитан на работу от двухполосного усилителя с полосой пропускания от 40 до 12 000 гц. Мощность низкочастотного канала около 10 вт, высокочастотного — 5 вт.

Таковы некоторые конструкции фазоинверторов. Если вам понадобятся более подробные сведения по расчету и конструированию разнообразных акустических агрегатов, советуем познакомиться со следующей радиолюбительской литературой:

1. В помощь радиолюбителю. Выпуск 5, ДОСААФ, 1958 г.
2. **А. Дольник, М. Эфруssi.** Высококачественные акустические системы, ДОСААФ, 1960 г.
3. **М. Эфруssi.** Акустическое оформление громкоговорителей, Госэнергоиздат, 1962 г.
4. **А. Дольник, М. Эфруssi.** Как сделать радиостанцию с хорошим звучанием, ДОСААФ, 1965 г.
5. Журнал «Радио» № 7 за 1965 г., стр. 47.
6. Журнал «Радио» № 4 за 1967 г., стр. 62.

8 к.

ДЛЯ УМЕЛЬХ РУК



Художник Д. Хитров

Редактор Л. Архарова

Художественный редактор Г. Крюкова

Технический редактор И. Колодная

Корректор Н. Пьянкова

Сдано в производство 1/IV — 70 г.

Подписано в печать 2/VI — 70 г.

Л70548. Тираж 114 465. Бумага 70 × 108^{1/4}.

0,75 п. л. Усл. печ. л. 1. Уч.-изд. л. 1,7.

Изд. № 407. Заказ № 0101.

По оригиналам издательства

«МАЛЫШ»

Комитета по печати

при Совете Министров РСФСР.



Московская типография № 13

Главполиграфпрома Комитета по печати

при Совете Министров СССР.

Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 30.