

ПРОСТЫЕ УСИЛИТЕЛИ НА 2 И 1...12 Вт

Предлагаемые усилители низкой частоты (УНЧ) собраны по простым схемам и могут быть использованы для усиления сигналов, уровень которых превышает 200 мВ.

На рис. 1 приведена схема УНЧ на пяти транзисторах, который на нагрузке 6...8 Ом развивает номинальную мощность около 2 Вт при коэффициенте нелинейных искажений порядка 0,5%. Чувствительность усилителя 250 мВ, полоса пропускания 20...18 000 Гц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ± 1 дБ. Входное сопротивление 1 МОм, выходное — не более 1 Ом.

Входной сигнал поступает на разъем $X1$ и далее на регулятор громкости $R1$, с движка которого сигнал подается на затвор полевого транзистора $V1$, работающего в первом каскаде усиления по схеме с общим истоком. Необходимое положительное смещение на затворе получается за счет падения напряжения на резисторе $R3$, включенном в цепь истока. Использование полевого транзистора в первом каскаде усиления позволяет получить высокое входное сопротивление усилителя, необходимое для обеспечения нормальной работы пьезокерамического звукоснимателя.

Нагрузкой стоковой цепи транзистора $V1$ является резистор $R2$, с которого усиленное напряжение подается на вход второго каскада усиления, собранного на транзисторе $V2$. Ток в цепи базы этого транзистора определяется падением напряжения на резисторе $R2$ и содержит как постоянную составляющую, так и переменную с частотой усиливаемого сигнала. Транзистор $V2$ управляет работой последующего, предоконечного каскада.

Предоконечный каскад собран на транзисторе $V3$, работающем в режиме эмиттерного повторителя, и служит для «раскачки» выходного (мощного) каскада, собранного по известной двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах $V5$, $V6$ различной структуры. Такие схемы носят название схем с дополнительной симметрией, или комплементарных.

Нагрузкой предоконечного каскада служит резистор $R7$, с которого напряжение поступает непосредственно на базы транзисторов $V5$, $V6$, включенных по схеме с общим коллектором. Нагрузка выходного каскада — динамическая головка $B1$ — подключена к эмиттерам транзисторов через конденсатор большой емкости $C5$.

Для получения максимальной выходной мощности при данном напряжении источника питания (17 В) в каскадах на транзисторах $V2$ и $V3$ применена положительная обратная связь по питанию, для чего резистор $R7$ подключен к общему проводу через сопротивление динамической головки $B1$. Использование такой связи приводит к увеличению коэффициента усиления по напряжению всего усилителя и поэтому находит широкое применение в современных бестрансформаторных усилителях. Сопротивление резистора $R7$ выбирают, пользуясь соотношением: $R7 < R_h$, h_h , где R_{213} — сопротивление звуковой катушки динамической головки; h_{213} — статический коэффициент передачи тока транзистора $V6$.

Для стабилизации режима работы выходных транзисторов в усилитель введена отрицательная обратная связь по постоянному напряжению через резистор $R4$. Этот же резистор обеспечивает и отрицательную обратную связь по переменному напряжению, которая уменьшает искажения, вносимые усилителем. В усилителе есть еще две цепи частотно-зависимой отрицательной обратной связи: $R5C2$ и $R6L1C3$, используемые для регулировки усиления в области высоких и низких частот звукового спектра. Изменяя глубину отрицательной обратной связи, через эти цепи с помощью переменных резисторов $R6$, $R5$, можно изменять в широких пределах тембр звука (на частотах 100 Гц и 7,5 кГц усиление изменяется на ± 20 дБ).

Питается усилитель от сети переменного тока с помощью блока питания, состоящего из понижающего трансформатора $T1$, выпрямительного моста $V7...V10$ и простейшего сглаживания фильтра — конденсатора $C4$.

В усилителе могут быть использованы любые полевые транзисторы серий КП103 ($V1$), желательно с большой крутизной; КТ315, КТ301 ($V2$); П601...П606 ($V3$, $V5$); П701, КТ601, КТ602 ($V6$). Выходные транзисторы должны быть установлены на радиа-

торы (рис. 2). Их можно изготовить из листового дюралюминия толщиной 5 мм. Диоды могут быть серий Д220, Д223 ($V4$); Д226, Д229 ($V7...V10$). Все полупроводниковые приборы могут быть любой буквенной серии. Постоянные резисторы МЛТ-0,25, МЛТ-0,5, переменные резисторы СП-1; конденсаторы МБМ ($C1$), К53-1 ($C2$, $C3$), К50-6 ($C4$, $C5$). Катушка индуктивности $L1$ намотана на кольцевом ферритовом сердечнике марки 2000НМ1 типоразмера К17,5×8,2×5 мм и содержит 700 витков провода ПЭВ-2 0,12. Индуктивность катушки некритична и может лежать в пределах 0,6...1 Г. Ее можно также намотать на сердечнике 1500НМ того же типоразмера.

Силовой трансформатор наматывают на сердечнике Ш16, набор 32 мм. Обмотка I содержит 2200 витков провода ПЭВ-2 0,12; обмотка II — 130 витков провода ПЭВ-2 0,96.

При изготовлении громкоговорителя можно использовать динамические головки 4ГД-35, 4ГД-36 и другие с мощностью около 4 Вт и сопротивлением 6...8 Ом.

Часть деталей усилителя смонтирована на плате из фольгированного стеклотекстолита (рис. 3) толщиной 3 мм, которую затем укрепляют в корпусе усилителя размером 210×130×60 мм. На передней стенке корпуса из листового дюралюминия устанавливают входные и выходные разъемы, переменные резисторы регуляторов громкости и тембра, выключатель питания и держатель предохранителя.

Силовой блок монтируют на отдельном шасси, которое располагают в корпусе усилителя, но подальше от входной цепи и платы.

Если усилитель собран из заведомо исправных деталей и при монтаже не допущено ошибок, то процесс наложения каких-либо затруднений не вызывает. Сначала подбором сопротивления резистора $R2$ устанавливают напряжение на эмиттерах транзисторов $V5$, $V6$. Это напряжение должно равняться половине напряжения на выходе выпрямителя. Затем измеряют ток, потребляемый усилителем. В тех случаях, когда он превышает 100 мА, нужно подобрать диод $V4$ с меньшим прямым сопротивлением. Если при эксплуатации усилителя будет замечено возбуждение на высоких частотах, его устраниют увеличением емкости конденсатора $C1$.

Этот усилитель разработан радиолюбителями Ю. Богдановым и Н. Хухтиковым.


На рис. 4 приведена схема простого усилителя, который собран из широко распространенных деталей и рекомендуется для повторения сельским радиолюбителям. Усилитель в полевых условиях может работать от батарей гальванических элементов 373 или аккумуляторов, а в стационарных — от сети переменного тока через выпрямитель. Работоспособность усилителя сохраняется при изменении питающего напряжения от 6 до 24 В, без каких-либо паек или переключений. Изменяется только выходная мощность и потребляемый ток.

Пользуясь таким усилителем и портативным приемником или магнитофоном с выходной мощностью более 150...200 мВт, выходную мощность системы можно увеличить до 12 Вт и вместе с акустической системой обеспечить требуемую громкость и качество звучания.

Усилитель содержит один каскад усиления, собранный по квазикомплементарной схеме на транзисторах $V1...V4$, которая уже встречалась в листовках № 138, 140.

Входной сигнал поступает на усилитель через повышающий трансформатор $T1$ с коэффициентом трансформации 1 : 20. Практически можно в качестве $T1$ использовать выходной трансформатор от лампового приемника III и IV классов. Обмотка I с меньшим числом витков подключается параллельно звуковой катушке динамической головки маломощного приемника или магнитофона, а напряжение со вторичной обмотки II через разделительные конденсаторы $C1$, $C2$ поступает на базы транзисторов $V1$, $V2$. Самодельный повышающий трансформатор можно намотать на сердечнике Ш16×20. Обмотка I содержит 100 витков, а обмотка II — 2000 витков провода ПЭВ-2 0,12.

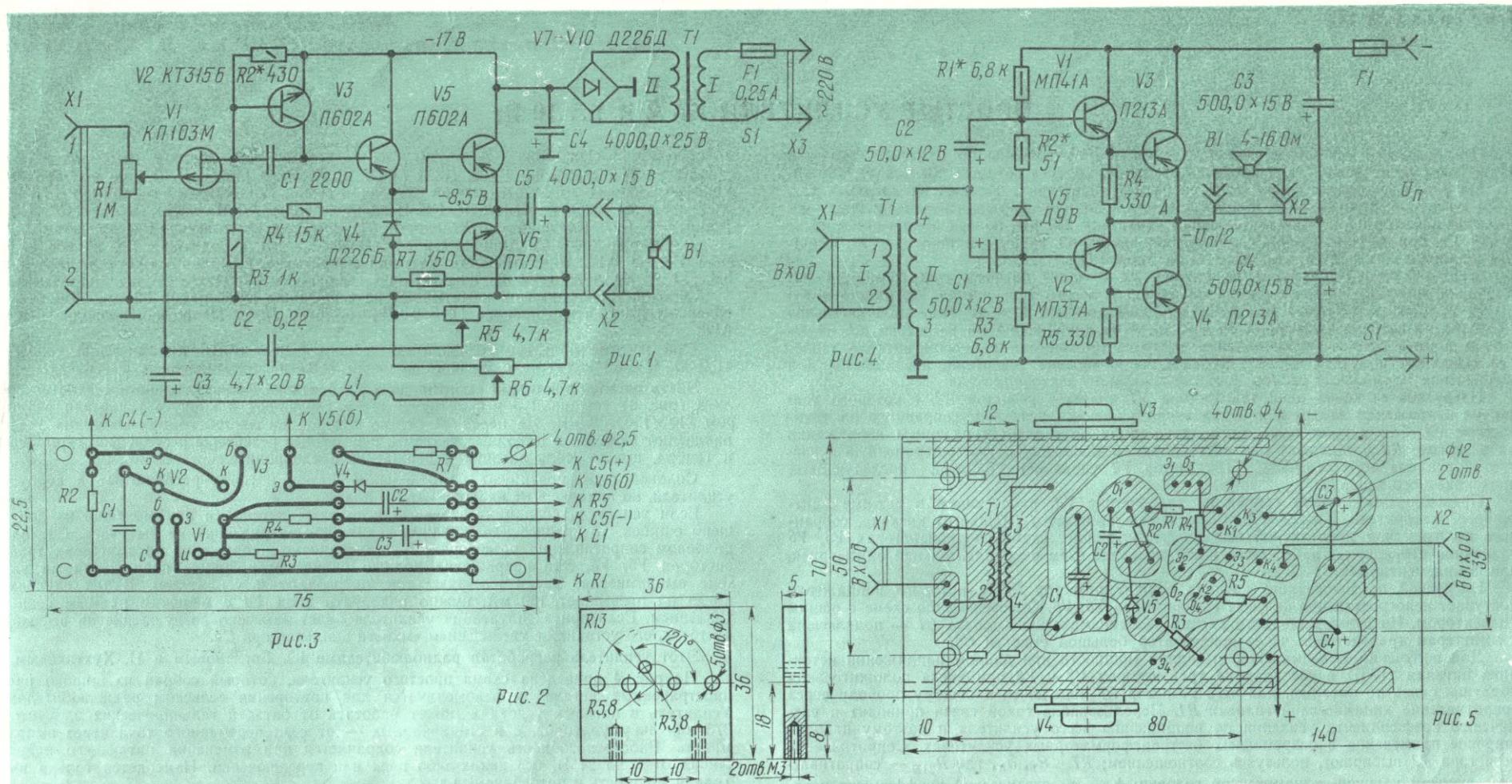Наиболее целесообразно усилитель использовать при напряжениях питания $U_p = 12$ В и более. Если $U = 12$ В, а динамические головки имеют сопротивление 16; 8



или 4 Ом, усилитель обеспечит выходные мощности 1; 2 и 2,8 Вт соответственно. Если же напряжение питания увеличить в два раза, то указанным выше нагрузкам будут соответствовать мощности на выходе усилителя 4,2; 8 и 12 Вт.

Следует учесть, что чем меньше сопротивление нагрузки (сопротивление звуковой катушки динамической головки *B1*) и больше напряжение питания, тем больший ток потребляет усилитель. Так, при напряжении 12 В и сопротивлениях нагрузок 16, 8 и 4 Ом потребляемый ток достигает 110, 220 и 400 мА соответственно; при напряжении 24 В потребляемый ток почти удваивается (220, 410 или 750 мА). Конкретный выбор сопротивления нагрузки зависит от напряжения питания и допустимого тока разряда используемого источника питания (гальванической или аккумуляторной батареи, типа выпрямителя).

Усилитель выполняется в виде отдельного блока, основой которого является печатная плата (рис. 5) из фольгированного текстолита. Размеры печатной платы рассчитаны на установку конденсаторов К50-3 и выходного трансформатора *T1* от приемника «Рекорд-353». Если предполагается работа усилителя в режиме поминальной мощ-

ности, то транзисторы *V3*, *V4* устанавливаются на радиаторах из дюралиюминия размером 100×100×3 мм.

Выпрямитель для питания усилителя собирают по обычной мостовой схеме (см. рис. 1), используя трансформатор выхода кадров ТВК-110Л-1 и диоды типа Д229 или 242. Рабочее напряжение конденсатора емкостью 1000...2000 мкФ должно быть не менее 30 В. При этом выходная мощность усилителя может достигать 12 Вт.

Налаживание начинают с проверки схемы. Затем подключают источник питания напряжением 12 В и измеряют потребляемый ток (рис. 4), который должен лежать в пределах 15...20 мА. В случае необходимости подбирают величину резистора *R2*. Затем проверяют напряжение в точке *A*. Оно должно равняться половине напряжения источника питания (в нашем случае 6 В) и подбирается резистором *R1*.

Подписано в печать 15.11.83. Г-63916. Изд. № 2/П-284 заказ. Формат 80×90^{1/8}.
Зак. 537. Уч. изд. л. 0,411. Усл. п. л. 0,25.
Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР, 129110, Москва, Олимпийский просп., 22
Отпечатано в типографии № 32 Союзполиграфпрома. Москва, Цветной бульвар, 26. Зак. 372