

БЛОКИ ПИТАНИЯ С ТРАНЗИСТОРНЫМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ (9 В, токи 70 и 100 мА)

Зарядно-питающий блок (рис. 1) предназначен для питания радиоприемников и других устройств, потребляющих ток до 70 мА, при напряжении 9 В. Он может быть применен и для зарядки аккумуляторов типа 7Д-0,1. Блок содержит понижающий трансформатор T_1 , выпрямитель, собранный по типовой двухполупериодной схеме на диодах V_1 , V_2 , и транзисторный стабилизатор последовательного типа, в котором опорное напряжение на базе транзистора V_4 задается стабилитроном V_3 . Транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя.

Силовой трансформатор T_1 позволяет получить требуемое переменное напряжение на входе выпрямителя. Электростатический экран между обмотками I и II трансформатора ослабляет помехи, проникающие в нагрузку из сети переменного тока. Этой же задаче служит и конденсатор C_1 . Неоновая лампа H_1 индицирует включение устройства в сеть. Конденсаторы C_2 и C_3 включены для уменьшения уровня пульсаций переменного напряжения на нагрузке. При зарядке аккумулятора подключают к разъему X_1 , а переключатель S_1 устанавливают в положение «А». В этом случае транзисторный стабилизатор отключается, а напряжение с выхода выпрямителя через ограничительный фоторезистор R_2 , устанавливающий ток заряда 12...15 мА, поступает на аккумулятор.

Транзисторный стабилизатор напряжения обеспечивает на выходе блока (разъеме X_2) стабильное напряжение, не зависящее от изменений сопротивления нагрузки и колебаний сетевого напряжения. Работа стабилизатора основана на автоматическом изменении сопротивления регулирующего транзистора V_4 (участка эмиттер-коллектор), включенного последовательно с нагрузкой, и в упрощенном виде сводится к следующему.

Напряжение между эмиттером и базой транзистора V_4 равно алгебраической сумме напряжений на стабилитроне V_3 и нагрузке на разъеме X_2 . Эти напряжения включены встречно. Если, например, напряжение сети увеличится или ток нагрузки уменьшится, то выходное напряжение стабилизатора начнет расти. Это приведет к уменьшению отрицательного напряжения смещения на базе транзистора V_4 , увеличению сопротивления участка эмиттер-коллектор и падению напряжения на нем, а в конечном счете, к уменьшению напряжения на выходе стабилизатора, восстановлению его прежнего значения, близкого к опорному напряжению. В случае же уменьшения напряжения сети или увеличения тока нагрузки напряжение на регулирующем транзисторе V_4 уменьшится, а напряжение на выходе стабилизатора практически останется постоянным.

В таком стабилизаторе номинальная величина напряжения на нагрузке равна напряжению на стабилитроне V_3 за вычетом падения напряжения на переходе эмиттер-база транзистора V_4 (примерно 0,25 В), а ток нагрузки может быть в $h_{21\Theta}+1$ раз больше, чем допустимое значение тока стабилитрона V_3 .

Изготавливая приставку, можно использовать резисторы МЛТ, электролитические конденсаторы К50-6, переключатели ТП1-2, ТВ2-1, а также транзисторы П201, П213 или П214 любой группы. Стабилитрон Д809 можно заменить близким по напряжению стабилизации прибором Д814Б.

Силовой трансформатор T_1 выполнен на сердечнике, собранном из пластин электротехнической стали типа Ш12, толщина набора 18 мм. Первичная обмотка I содержит 5550 витков провода ПЭВ-2 0,05. Вторичная обмотка II намотана двойным проводом ПЭВ-2 0,16 и содержит 450+450 витков. Экран выполнен из одного слоя фольги

(виток не должен замыкаться). Практически в таком блоке можно использовать любой силовой трансформатор, обеспечивающий на выходе переменное напряжение 17+17 В или 17 В. В последнем случае выпрямитель собирают по мостовой схеме. Блок монтируют на плате размером 130×60 мм из гетинакса толщиной 3 мм и заключают в металлический корпус.

Налаживание приставки затруднений не вызывает. Прежде всего следует проверить правильность монтажа. Включив приставку, измеряют напряжение на разъеме X_2 , которое должно быть близко к 9 В. Если оно значительно отличается от указанной величины, надо заменить стабилитрон V_3 (разброс напряжения стабилизации у стабилитрона Д809 лежит в пределах 8...9,5 В). Затем в цепь стабилитрона включают миллиамперметр и подбирают сопротивление резистора R_3 таким, чтобы ток через стабилитрон был близок к 20 мА.

При нормальной работе устройства напряжение на его выходе остается практически постоянным, если ток нагрузки не превышает 70...80 мА. Блок, оформленный в виде приставки, можно приспособить для питания радиоприемников, работающих от источников тока с напряжением около 6 В («Спорт-2», «Сокол-4», «Орбита» и др.). Для этого необходимо: стабилитрон V_3 заменить прибором с соответствующим напряжением стабилизации, например, КС156А ($U_{ст}=5,6\pm 0,6$ В) или КС162А ($U_{ст}=6,2\pm 0,4$ В); напряжение на вторичной обмотке трансформатора уменьшить до 12 В (обмотка II должна содержать 320+320 витков или иметь соответствующие отводы); подбором резистора R_3 установить ток в цепи стабилитрона около 20 мА.


Транзисторные стабилизаторы напряжения с последовательным включением регулирующего транзистора (рис. 1) весьма чувствительны к перегрузкам по выходному току и особенно к коротким замыканиям (КЗ) в нагрузке. При КЗ на базу регулирующего транзистора подается открывающее напряжение, достигающее по величине опорного напряжения. В результате этого сопротивление регулирующего транзистора резко падает, а его коллекторный ток значительно увеличивается. Обычно в таких условиях регулирующий транзистор (особенно если он работает в режиме, близком к предельно допустимому, а сопротивление обмоток I и II трансформатора мало) выходит из строя в течение нескольких десятков, а иногда и единиц миллисекунд.

Казалось бы, для защиты транзистора в подобных случаях можно использовать плавкий предохранитель, рассчитанный так, чтобы при возникновении опасной перегрузки он расплавился раньше, чем выйдет из строя транзистор. Однако плавкие предохранители весьма инерционны и поэтому не могут обеспечить надежной защиты.

В современных блоках питания с последовательным включением регулирующего транзистора применяют устройства защиты, исключающие повреждение транзистора при токовых перегрузках. Схема такого блока питания с релейной защитой от перегрузок приведена на рис. 2. Он предназначен для питания различных радиоустройств, которые потребляют ток до 100 мА при напряжении 9 В. Ток, при котором срабатывает защита, составляет примерно 110 мА.

Для возвращения блока в рабочее состояние, после того как сработает защита, ею необходимо отключить от сети выключателем S_1 .

Схема стабилизатора не имеет принципиальных отличий от рассмотренной выше. Переменное напряжение с обмотки II трансформатора T_1 выпрямляется диодами

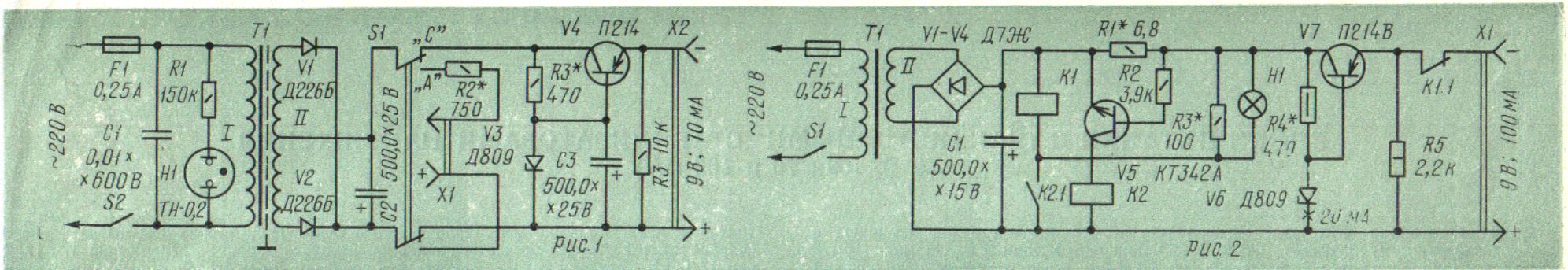

$V_1 \dots V_4$, включенными по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором фильтра C_1 . Стабилизатор выпрямленного напряжения образуют стабилитрон V_6 и транзистор V_7 . Резистор R_5 поддерживает нормальный режим работы регулирующего транзистора стабилизатора при отключенной нагрузке.

Систему защиты образуют резисторы $R_1 \dots R_3$, транзистор V_5 и электромагнитные реле K_1, K_2 . Как только ток, протекающий через резистор R_1 , превысит 110 mA, откроется транзистор V_5 , сработает реле K_2 и замкнутся его контакты $K_{2,1}$, образующие цепь для срабатывания реле K_1 , которое своими контактами $K_{1,1}$ отключает нагрузку. Резистор R_3 совместно с лампой H_1 обеспечивают устойчивое состояние системы защиты после ее срабатывания. Суммарный ток, протекающий через эти элементы и замкнутые контакты $K_{2,1}$, при отсутствии нагрузки должен несколько превышать ток срабатывания защиты. В противном случае при коротком замыкании в нагрузке контакты реле системы защиты будут периодически замыкаться и размыкаться.

Блок смонтирован на двух платах размером 70×45 мм из гетинакса толщиной 3 мм. Трансформатор T_1 и реле укреплены на нижней плате-основании. Остальные детали размещены на такой же верхней плате. Обе платы удерживаются винтами, стягивающими магнитопровод трансформатора. Внешние размеры блока, разработанного радиолюбителем В. Гришиным, 78×58×50 мм.

В блоке использован готовый трансформатор, понижающий напряжение сети до 15 В. Его можно и намотать на сердечнике Ш12, набор 12 мм; обмотка I содержит 4400 витков провода ПЭВ-1 0,08; обмотка II — 300 витков провода ПЭВ-1 0,35; площадь окна сердечника около 2 см².

Все резисторы МЛТ; конденсатор C_1 К50-6; реле K_1 РЭС-10, паспорт РС4.524.303, реле K_2 РЭС-10, паспорт РС4.524.302. Пружины реле K_2 отрегулированы таким образом, чтобы оно срабатывало при напряжении 7...8 В.

Транзистор KT342A (V_5) можно заменить на KT342Б, KT342Г, KT301В, KT312Б, KT315В, KT315Г; P214B (V_7) — на P214A, P214B, P314Г, P215. В выпрямителе можно использовать диоды ($V_1 \dots V_4$) серии Д7, Д226, КД105 с любым буквенным индексом. Стабилитроны (V_6) Д810, Д814Б, Д814В подбираются так, чтобы их напряжение стабилизации составляло 9,25...9,5 В.

Если все детали, используемые в выпрямителе и стабилизаторе, исправны, наложение устройства затруднений не вызывает. Убедившись в наличии напряжения на выходе выпрямителя, подбором сопротивления резистора R_4 устанавливают ток в цепи стабилитрона V_6 18...20 mA. Затем переменным нагрузочным резистором сопротивлением 100...120 Ω, подключенным к разъему X_1 , устанавливают ток порядка 110 mA (контролируется по миллиамперметру). При этом токе подбором сопротивления резистора R_1 добиваются надежного срабатывания системы защиты. Если будет наблюдаться пульсация контактов реле (периодические замыкания и размыкания), нужно уменьшить величину сопротивления резистора R_3 .

Недостаток этой схемы защиты — использование двух электромагнитных реле. Более перспективны и надежны электронные схемы защиты. Общий недостаток рассмотренных выпрямителей — отсутствие возможности получения различных стабилизованных напряжений, что крайне желательно для питания разнообразных устройств (приемников, измерительных приборов, усилителей и т. д.). Схемы таких блоков рассматриваются в листовке № 146.